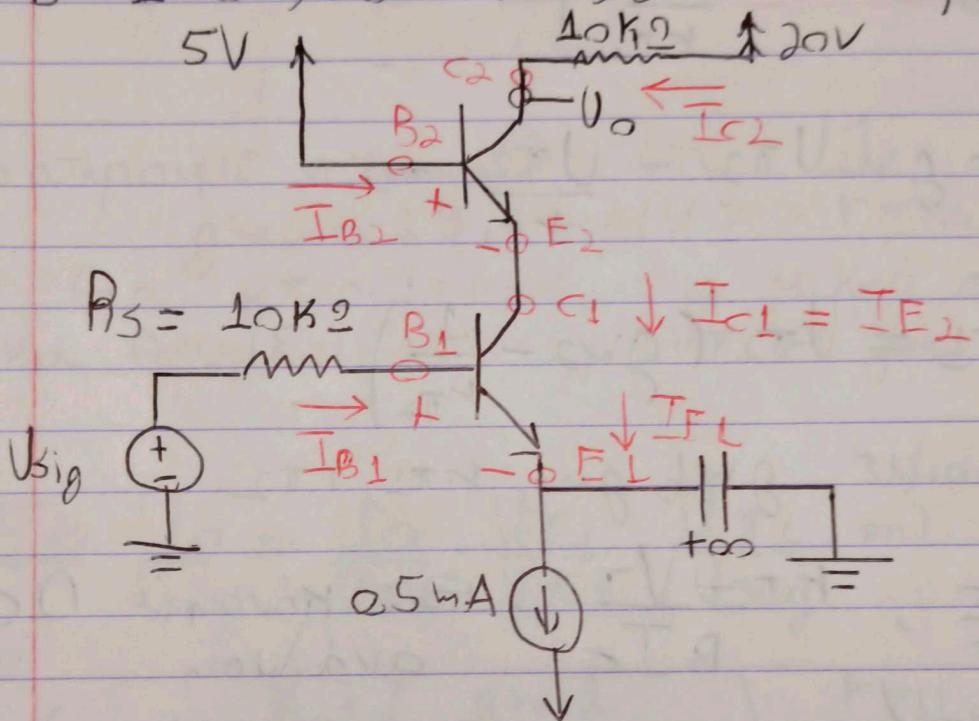


Ηλεκτρονική ΙΙ  
5<sup>η</sup> Λευκά Ασκήσεων - 2022

Κωνσταντίνος Ιωάννου  
ΑΜ: 03119840

Ασκ 8.101


(b)  $B = 100$ ,  $r_o \rightarrow +\infty$ , Συνολική Κέρδος Τάσους



Θεωρούμε  $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7V$   
(συρθετική περιοχή)

• Αντικαθιστώντας  $\pi$ -μοντέλο A.5

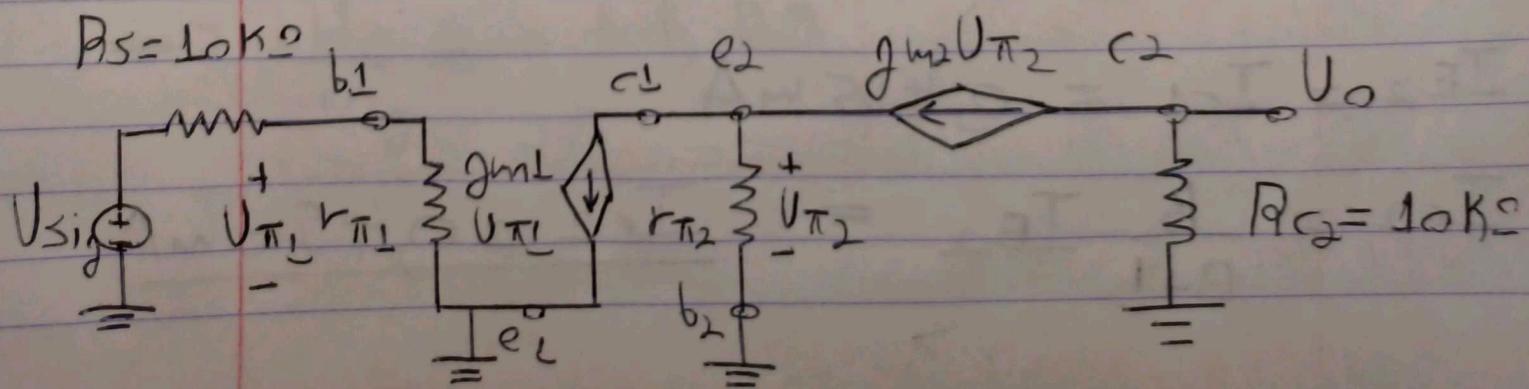AC ανάλυση  $C \rightarrow$  Βραχυκύκλωμα  
Μισεύλζω DC πηγές



$$\text{από Ohm} \quad U_o = (-g_{m2} U_{\pi_2}) R_C \quad (1)$$

$$\text{Από Διαγραμμή τούς} \quad U_{\pi L} = \frac{r_{\pi L}}{r_{\pi L} + R_s} U_{sig} \quad (2)$$

Άκρη

$$\begin{aligned} i_{c1} &= g_{m1} U_{\pi L} \\ i_{c2} &= g_{m2} U_{\pi_2} \end{aligned} \quad \left. \right) \Rightarrow i_{c1} = g_{m2} U_{\pi_2} - \frac{U_{\pi_2}}{r_{\pi_2}}$$

$$g_{m1} U_{\pi L} = g_{m2} U_{\pi_2} - \frac{U_{\pi_2}}{r_{\pi_2}} \Leftrightarrow$$

$$g_{m1} U_{\pi L} = U_{\pi_2} \left( g_{m2} - \frac{1}{r_{\pi_2}} \right) \quad (3)$$

• Για να βρούμε  $g_{m1}$ ,  $g_{m2}$ ,  $r_{\pi L}$ ,  $r_{\pi_2}$

$$g_m = \frac{I_c}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{V_T}{B I_c} \quad \text{Θα κάνουμε DC ανάλυση}$$

$$\text{με } V_T = 25 \text{ mV}$$

DC ανάλυση  $\hookrightarrow$  ανοξειδώκωμα  
μηδενίζει AC πηγές  $\rightarrow U_{sig} = 0$

$$\text{προσανω } I_{E1} = 0,5 \text{ mA}$$

$$I_{c1} = \frac{B}{B+1} I_{E1} \Rightarrow \underline{\underline{I_{c1} = 0,495 \text{ mA}}}$$

$$I_{E2} = I_{c1} = 0,495 \text{ mA}$$

$$I_{c2} = \frac{B}{B+1} I_{E2} \Rightarrow \underline{\underline{I_{c2} = 0,490 \text{ mA}}}$$

$$g_{m1} = \frac{I_{c1}}{V_T} \rightarrow g_{m1} = 19,8 \text{ mA/V}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{c2}}{V_T} \rightarrow g_{m2} = 19,6 \text{ mA/V}$$

Θεωρούμε  $g_{m1} \approx g_{m2} \approx g_m \approx 19,7 \text{ mA/V}$

$$r_{\pi 1} \approx r_{\pi 2} = \frac{B}{g_m} \rightarrow r_{\pi} \approx 5,07 \text{ k}\Omega$$

Παρατηρούμε στην (3)  $\delta_{TL} \frac{1}{r_{\pi}} > > r_{\pi} = 0,197 \text{ mA/V}$

Θα μπορούταμε για μικρό σφάλμα να θεωρήσουμε  $g_{m1} U_{\pi 1} \approx g_{m2} U_{\pi 2}$  (3)


$$\textcircled{1} \quad \frac{U_o}{U_{sig}} = \frac{U_o}{U_{\pi 2}} \frac{U_{\pi 2}}{U_{\pi 1}} \frac{U_{\pi 1}}{U_{sig}} \Rightarrow$$

$$\frac{U_o}{U_{sig}} = (-g_{m2} R_C) \left( \frac{g_{m1}}{g_{m2} - \frac{1}{r_{\pi 2}}} \right) \frac{r_{\pi 1}}{r_{\pi 1} + R_S}$$

$$= (-19,6 \cdot \frac{10^4}{10}) \left( \frac{19,8}{19,6 - 0,197} \right) \cdot \frac{5,07 \cdot 10^3}{5,07 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{U_o}{U_{sig}} = -67,29}$$

(d)

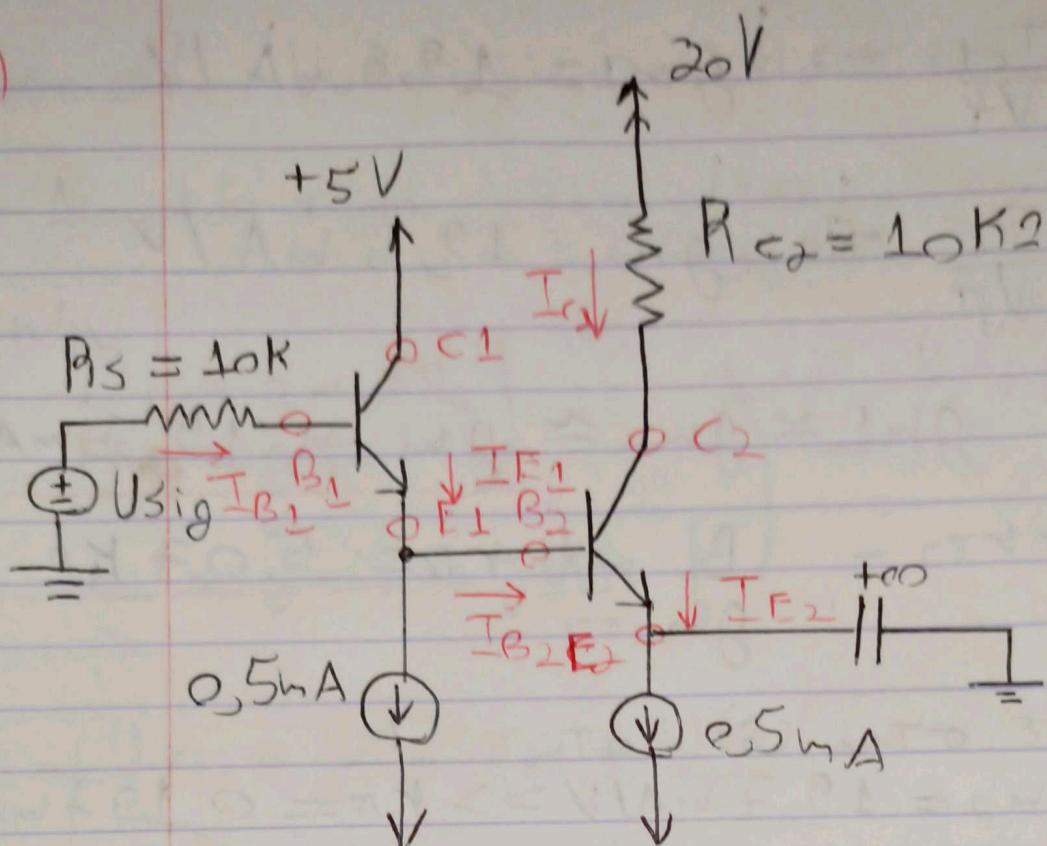

- DC Analysis  $\rightarrow$  avoluxto ksklwna  
 $U_{sig} \rightarrow$  Bpauxukiklwna  
 $\underline{I_{E2} = 0.5mA}$

$$I_{EL} = 0.5mA + I_{B2} = 0.5mA + \frac{0.5mA}{B+1}$$

$$\Rightarrow \underline{I_{E1} = 0.505mA}$$

$$\star g_m1 = \frac{I_{C1}}{V_T} = 0.0198 \frac{A}{V}$$


$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} \approx 0.0198 \frac{A}{V}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{B}{g_m} \approx 5.05k\Omega, r_{e2} = \frac{r_{\pi 2}}{B+1} = 50\Omega$$

$$r_{\pi 2} = 5.05k\Omega$$


AC Ανάλυση - π και τ μοντελα A.S

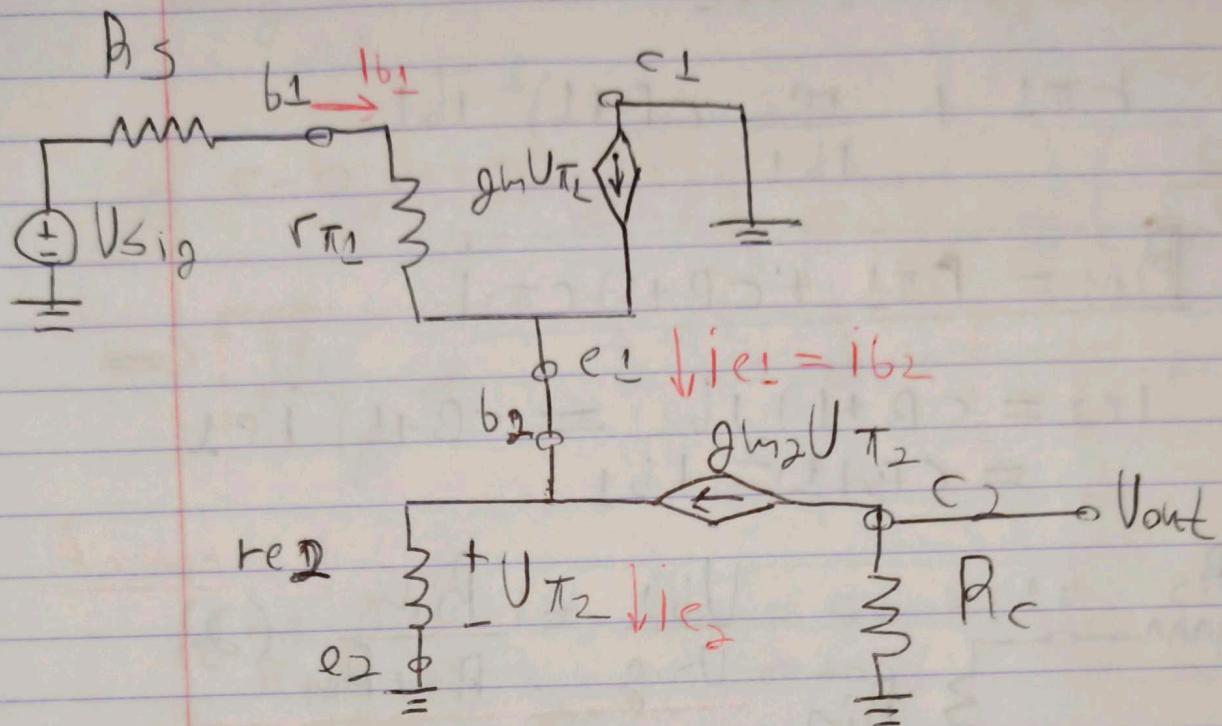DC πηγές → μηδενιζονται  
 C → Βραχυκύκλωμα



$$\frac{U_o}{U_{sig}} = \frac{U_o}{U_{b2}} \cdot \frac{U_{b2}}{U_{b1}} \cdot \frac{U_{b1}}{U_{sig}} \quad (1)$$

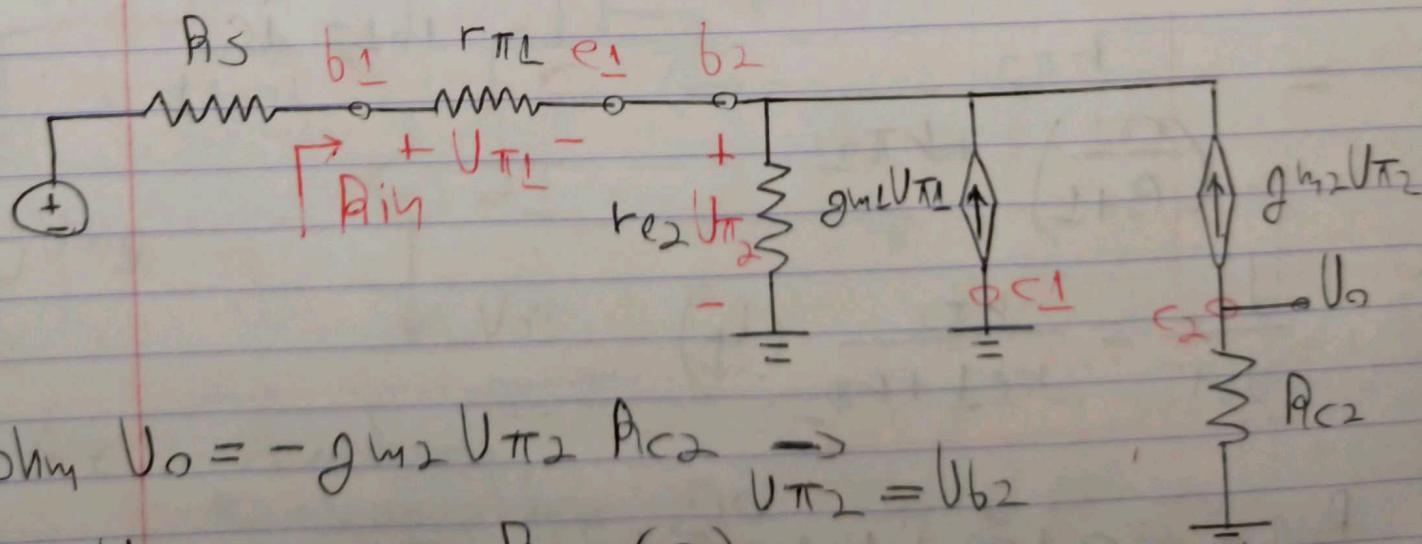$\Rightarrow$  απλοποίηση  $\rightarrow i_{e1} = i_{b2}$



$$\text{οημ } U_o = -gm_2 U_{\pi_2} R_{C2} \rightarrow U_{\pi_2} = U_{b2}$$


$$\frac{U_o}{U_{b2}} = -gm_2 R_{C2} \quad (2)$$

UTTSV Amplifier:  $r_{\pi} = (B+1) \text{ re}$

$$R_{in} = \frac{U_{b1}}{i_{b1}} = \frac{r_{\pi} + r_{e2} i_{e2}}{i_{b1}}$$
$$= r_{\pi 1} + \frac{r_{e2} (B+1)^2}{i_{b1}} i_{b1}$$

$$\Rightarrow R_{in} = r_{\pi 1} + (B+1) r_{\pi 2}$$

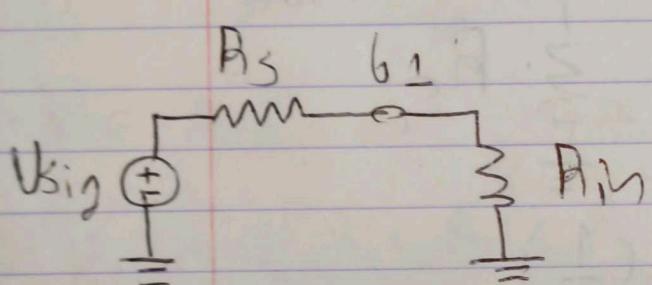Aφov  $i_{e2} = (B+1) i_{b2} = (B+1) i_{e1}$



$$\frac{U_{b1}}{U_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}} \quad (2)$$

$$i_{e2} = (B+1) i_{b2}$$

$$\frac{U_{b2}}{U_{b1}} = \frac{r_{e2} i_{e2}}{r_{\pi 1} i_{b1} + r_{e2} i_{e2}} \Rightarrow i_{b2} = i_{e1}$$
$$i_{b1} = \frac{i_{e1}}{B+1}$$

$$= - \frac{r_{\pi 2}}{\left( \frac{r_{\pi 1}}{B+1} \right) + r_{\pi 2}}$$

$$\frac{U_{b2}}{U_{b1}} = \frac{r_{\pi 2}}{r_{e1} + r_{\pi 2}} \quad (4)$$

$$R_{in} = 50 \cdot 10^3 + 101 \cdot 5 \cdot 10^3 = 510 \text{ k}\Omega$$

Αντικαθολών (2), (3), (4) στην (1)

$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_{sig}} = (-g_m R_{C2}) \cdot \frac{r_{\pi 2}}{r_{eL} + r_{\pi 2}} \left( \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}} \right)$$


$$= (-0,0198 \cdot 10^4) \left( \frac{5 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3 + 50} \right) \left( \frac{5 \cdot 10 \cdot 10^3}{10^4 + 5 \cdot 10 \cdot 10^3} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{U_o}{U_{sig}} = -192,27}$$

Άσκηση 8.100

$$g_m = 5 \text{ mA/V}, R_{sig} = 500 \text{ k}\Omega$$
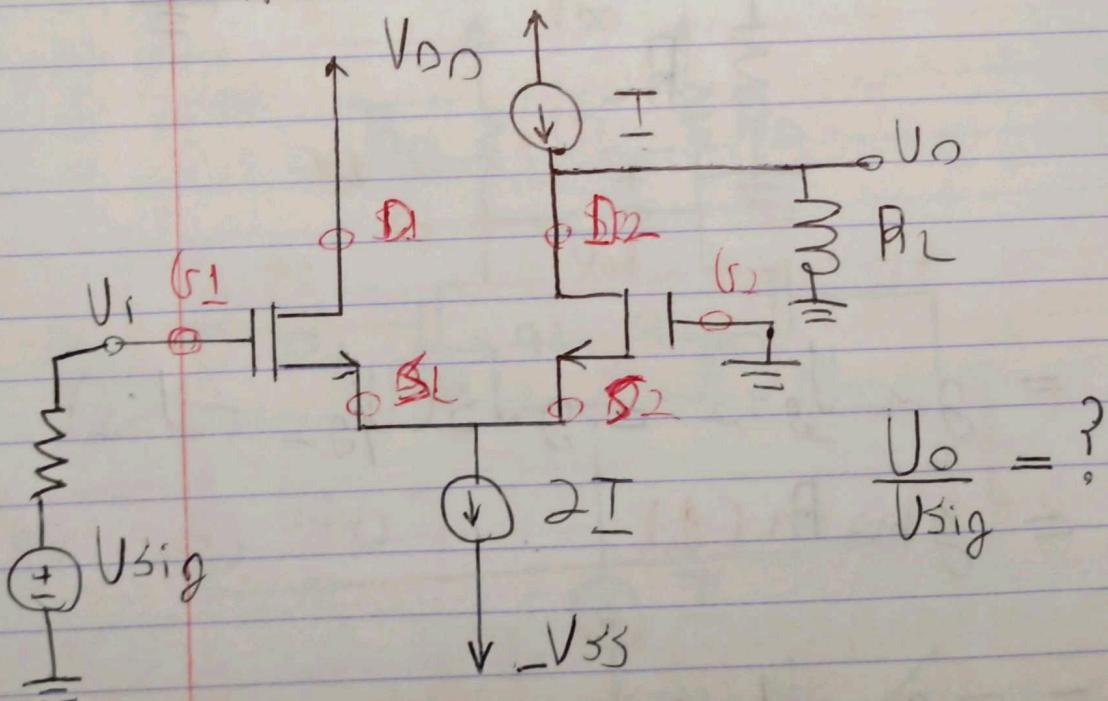
$$R_L = 10 \text{ k}\Omega, r_o \rightarrow \infty$$




• AC Ανάλυση


Βραχυκύκλων DC πυξίς τάσης  
Αυστητοκύκλων πυξίς DC Ρεζιστόρ

Αντικαθολώντας με π μοντέλο  
τα n-MOS (Ασθεναζ σύμπατο)

$$g_{m1} L = g_{m2}$$

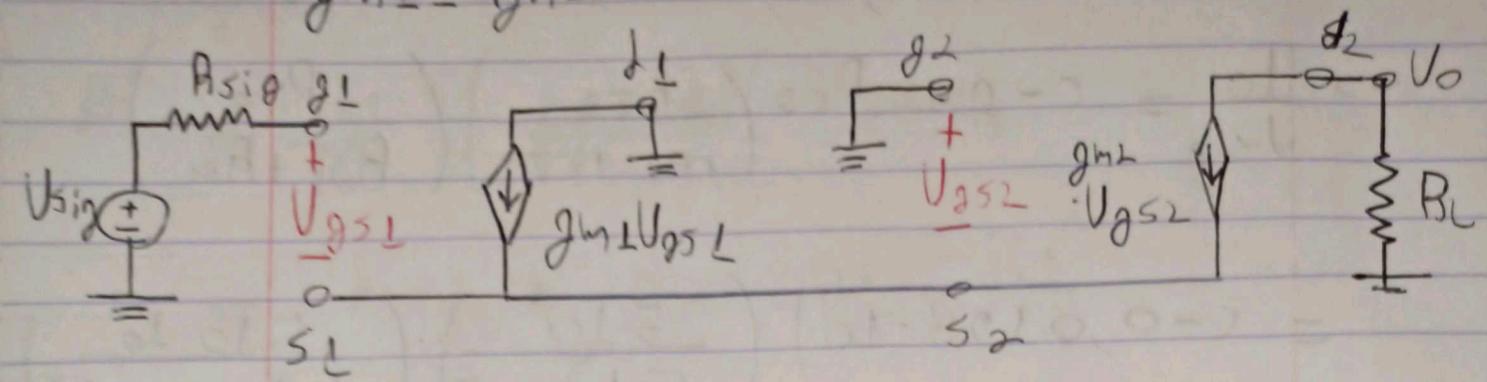

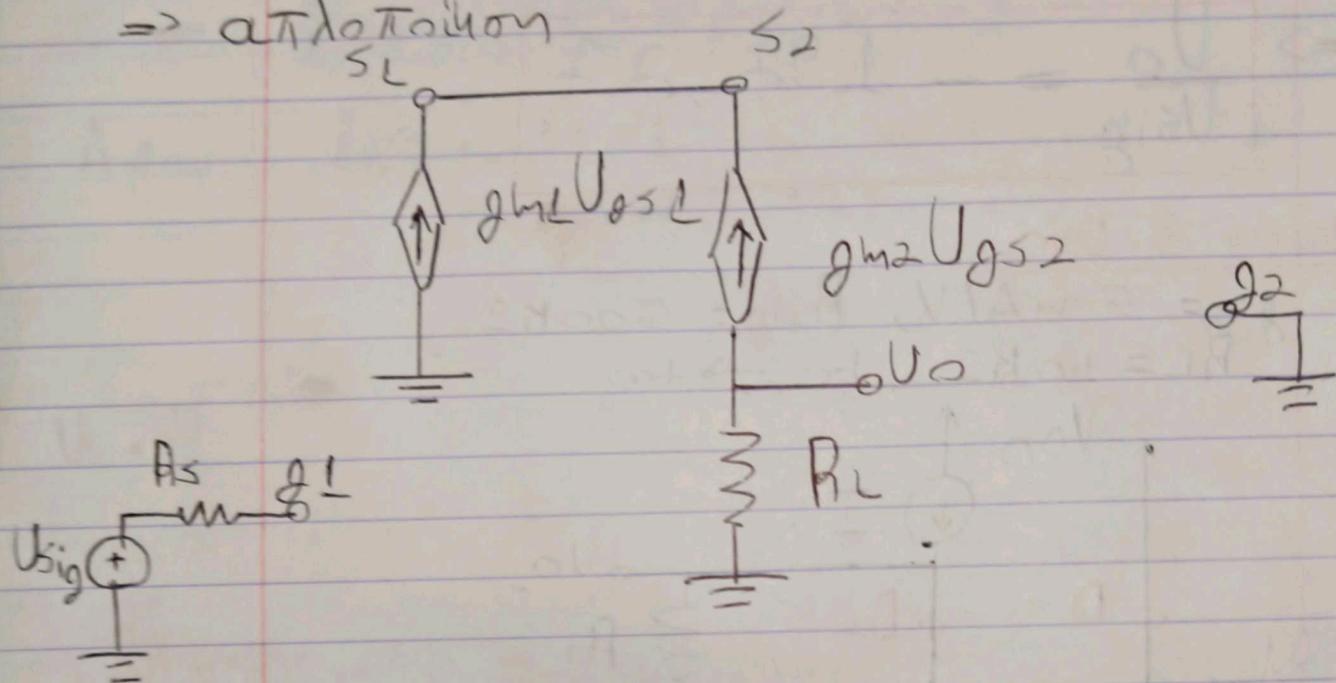$\Rightarrow$   $\alpha \pi \lambda \sigma \tau \alpha \lambda \lambda \alpha$



$$\text{ohm } 0 - U_o = g_{m2} U_{gs2} = g_{m2} (U_{g2}^0 - U_{S2})$$

$$\Leftrightarrow \frac{U_o}{U_{S2}} = g_{m2} R_L \quad (1)$$

$$\cancel{g_{m1}} U_{gs1} = -\cancel{g_{m2}} U_{gs2} \Leftrightarrow$$

$$U_{g1} - U_{S1} = -U_{g2} + U_{S2} \Leftrightarrow$$

$$U_{g1} = 2U_{S1} = 2U_{S2} \quad (2)$$

$$T \rightarrow U_{sig} - U_{g1} = I_{g1} R_{sig} \xrightarrow{I_{g1} \neq 0} \\ U_{sig} = U_{g1} \quad (3)$$


Aπο(1), (2), (3)

$$\boxed{\frac{U_0}{U_{sig}} = \frac{U_0}{U_{S2}} \cdot \frac{U_{S1}}{U_{g1}} = \frac{R_L \text{ gpm}}{2} = 25}$$

AπKogn 9.24

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = 2 \left(\frac{W}{L}\right)_1$$

$U_{id}$  μεριδική γηταρασίας σήμα

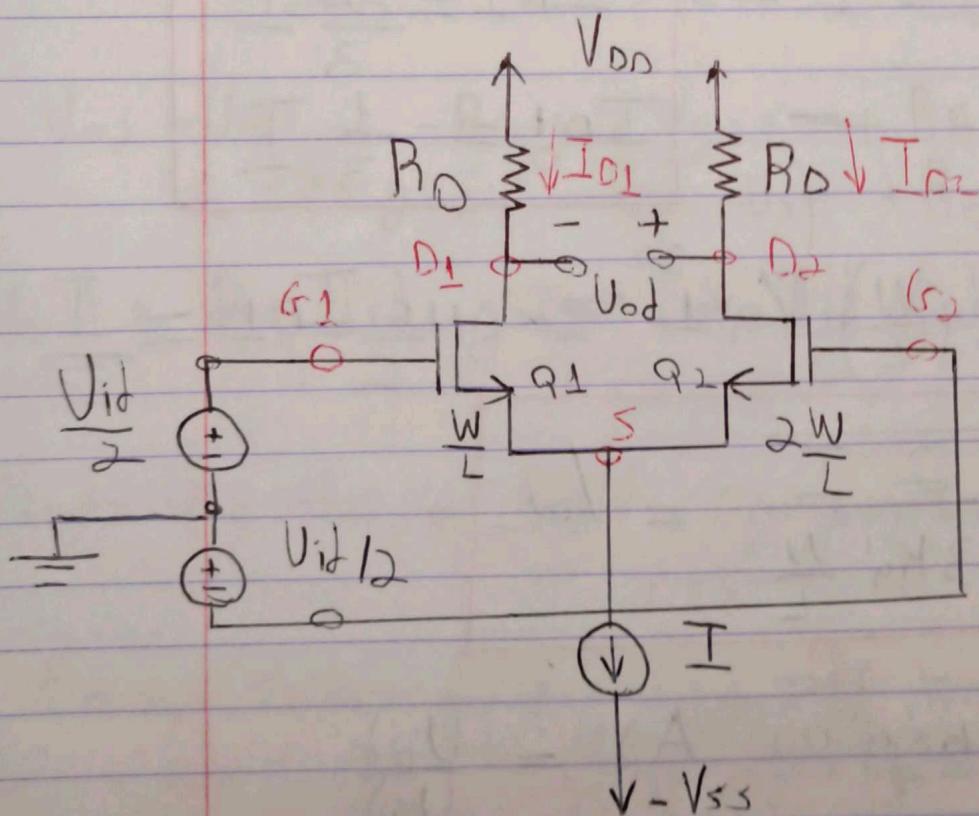

a)  $I_{D1}, I_{D2}$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} K_n' \left(\frac{W}{L}\right) V_{od1}^2 - I_{D2} = \frac{1}{2} K_n \left(\frac{2W}{L}\right) V_{od2}^2$$

$$V_{ov1} = V_{ss1} - V_{th} = -U_S - V_{th} \Rightarrow$$

$$V_{ov2} = V_{ss2} - V_{th} = -U_S - V_{th}$$

$$\underline{V_{ov1} = V_{ov2} = V_{ov}}$$

Στα DC ανθρώπινη ηλεκτρονικής  
 $V_{ss1} = V_{ss2} = 0$

Οπότε  $\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{\frac{1}{2}K_n\left(\frac{W}{L}\right)V_{ov}^2}{\frac{1}{2}K_n\left(\frac{W}{L}\right)V_{ov}^2} \Rightarrow \frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{1}{2}$

Άπως NPK στην κάμβο S

$$I_{D1} + I_{D2} = I \rightarrow \cancel{I_{D1} + I_{D2}}$$

$$\frac{I_{D2}}{2} + I_{D2} = I \rightarrow I_{D2} = \frac{2}{3}I$$

Προφανώς  $\rightarrow I_{D1} = \frac{1}{3}I$


B)  $I_{D1} = \frac{1}{2}K_n\left(\frac{W}{L}\right)V_{ov1}^2 \Leftrightarrow \text{με } I_{D1} = \frac{I}{3}$

$$V_{ov1} = \sqrt{\frac{2I}{3K_n\frac{W}{L}}} = V_{ov2}$$

γ) Διαρροπλκδ κερδος  $A_d = \frac{U_{od}}{U_{id}}$

Αντικαθολητικός Α.Σ Μοντέλο - Τμήμα Β

Μεσεντήρων DC πηγές

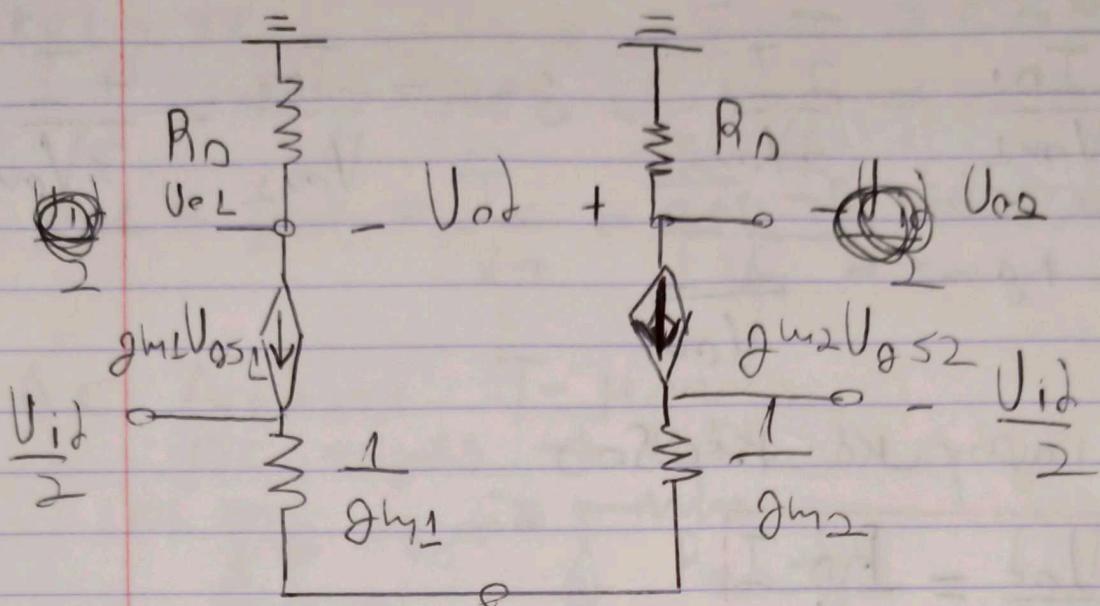

$$U_{g1} = \frac{V_{id}}{2}, \quad U_{g2} = -\frac{V_{id}}{2}$$

$$\begin{aligned} U_{o2} - U_{o1} &= -R_D g_{m2} U_{gs2} + R_D g_{m1} U_{gs1} \\ &= -R_D g_{m2} \left( -\frac{V_{id}}{2} - U_s \right) + R_D g_{m1} \left( \frac{V_{id}}{2} - U_s \right) \end{aligned}$$

$$U_{od} = R_D \frac{V_{id}}{2} g_{m2} + R_D \frac{V_{id}}{2} g_{m1} + U_s R_D (g_{m2} - g_{m1})$$

$$U_{od} = U_{o2} - U_{o1} = \frac{R_D V_{id}}{2} (g_{m1} + g_{m2}) + U_s R_D (g_{m2} - g_{m1}) \quad (1)$$

$$\text{Εστώ } U_s \neq 0 \rightarrow \frac{U_{id12} - U_s}{U_s + U_{id12}} = r \cdot \frac{I}{I} \quad (\rightarrow)$$

Άπο (1)

$$2U_s = 0 \Rightarrow U_s = 0 \quad (\text{ελκυσθεί πειράματα})$$

$$\boxed{\frac{U_{od}}{V_{id}} = \frac{R_D}{2} (g_{m1} + g_{m2})}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}}$$


$$g_{m1} = \frac{2I_{D1}}{V_{ov1}} = \frac{2I}{3V_{ov}}, \quad g_{m2} = \frac{2I_{D2}}{V_{ov2}} = \frac{4I}{3V_{ov}}$$

$$g_{mL} + g_{m2} = \frac{2I}{V_{ov}}$$

Apa ΔLapoplki kēpðas

$$A_d = \frac{U_{od}}{U_{id}} = \frac{R_D \cdot I}{V_{ov}}$$

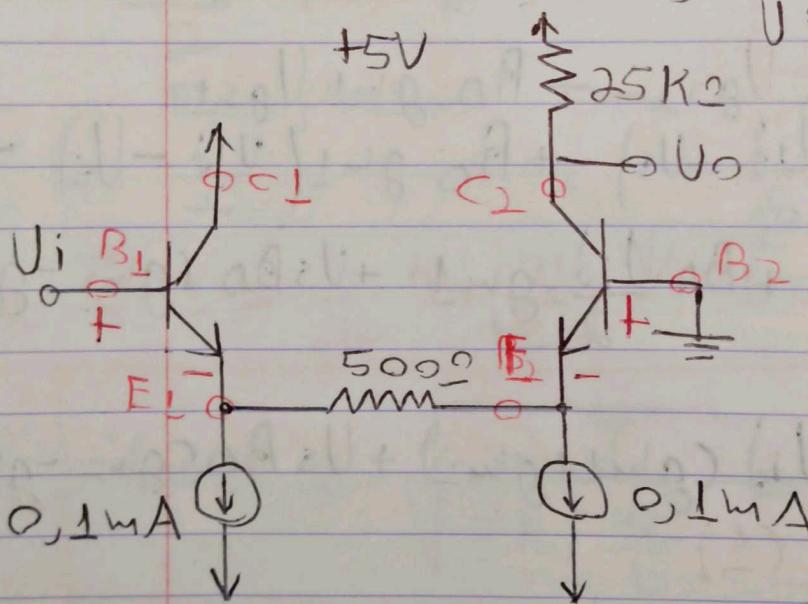Aσ Khoν 9.53  $A_{in} = j, \frac{U_o}{U_i} = j, B = 100$



• DC Avaluouy Myðevlýsu  $U_i = 0$   
(AC Tugu)

NTK

$$\begin{aligned} V_{B1E1} - V_{B2E2} &= 500 I_{E1 \rightarrow E2} \\ V_{B1E1} = V_{B2E2} &= 0.7V \end{aligned}$$


$$\Rightarrow I_{E1 \rightarrow E2} = 0$$

σημαν  $I_{E1} = I_{E2} = 0,1 \text{ mA}$

$$r_{e1} = r_{e2} = \frac{V_T}{I_{E1,2}} = \frac{25}{0,1} = 250 \Omega$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{I_C}{V_T} = \frac{\beta}{\beta+1} \frac{I_E}{V_T} = 0,00396 \frac{A}{V}$$

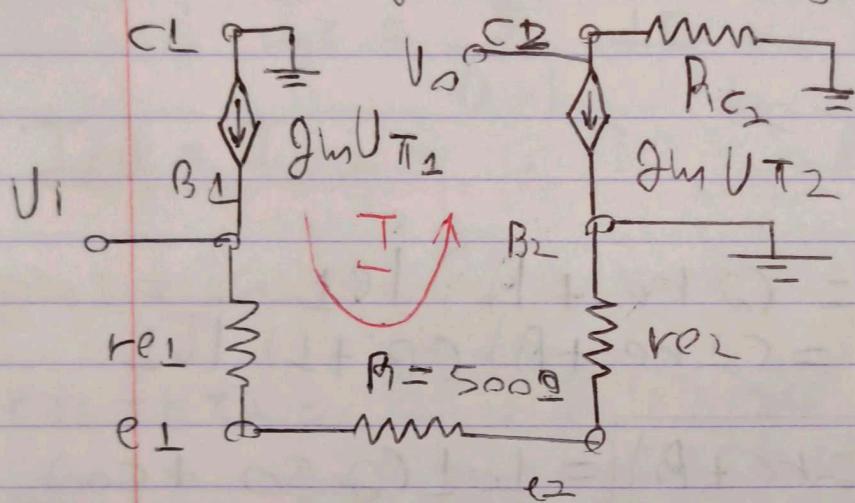• AC Ανάλυση T-μοντέλο  
DC πηγές  $\rightarrow$  Μεταβιβώ




- $U_o = -g_m R_{C2} U_{T2} = I R_{C2}$
- $U_i - U_{o_2} = I (r_{e1} + r_{e2} + R)$
- $I = g_m U_{T2} = -g_m U_{T2}$

$$\text{Κέρδος } A = \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_{C2}}{2r_e + R} = \frac{25 \cdot 10^3}{2 \cdot 250 + 500}$$

$$\Rightarrow A = \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_{C2}}{2r_e + R} = 25$$

Aπλοποιημ

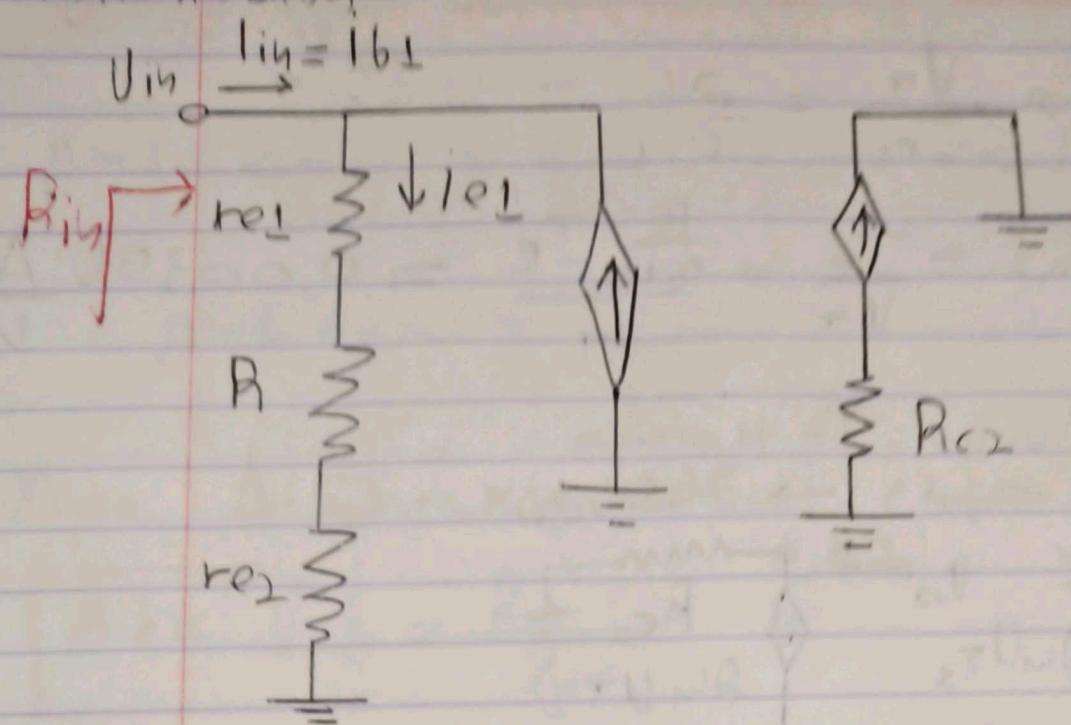

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}, \quad U_{in} = (2r_e + R) i_{e1} \\ = (2r_e + R)(B + L) I_{bL}$$


$$R_{in} = (B + L)(2r_e + R) = 101(2 \cdot 50 + 500)$$

$$\Rightarrow R_{in} = 101 \text{ k}\Omega$$


Aσκημ 5

$R_{in}$ ,  $\frac{U_o}{U_{in}}$ ,  $R_{out}$

$$V_{cc} = 15V$$

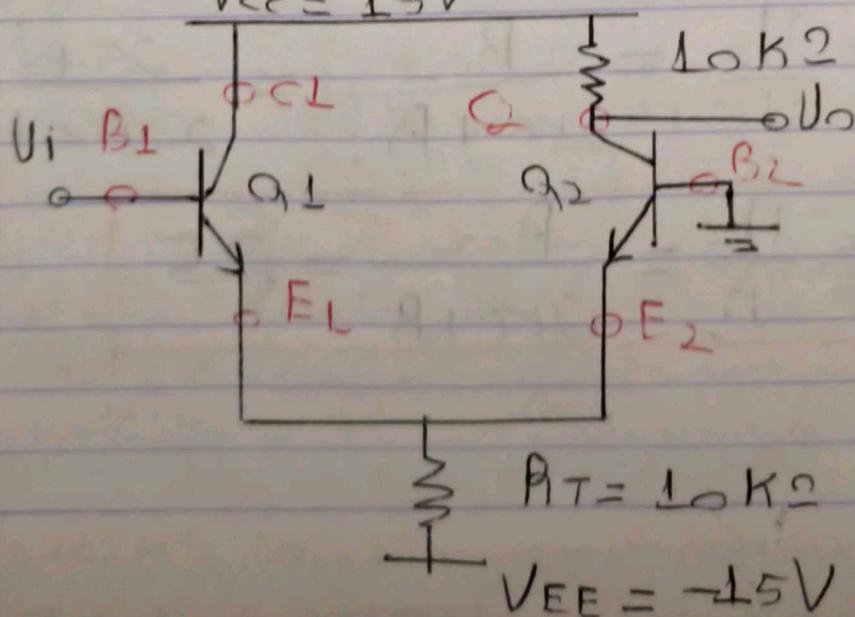

# DC Ανάλυση (Μηδενικό Βια)

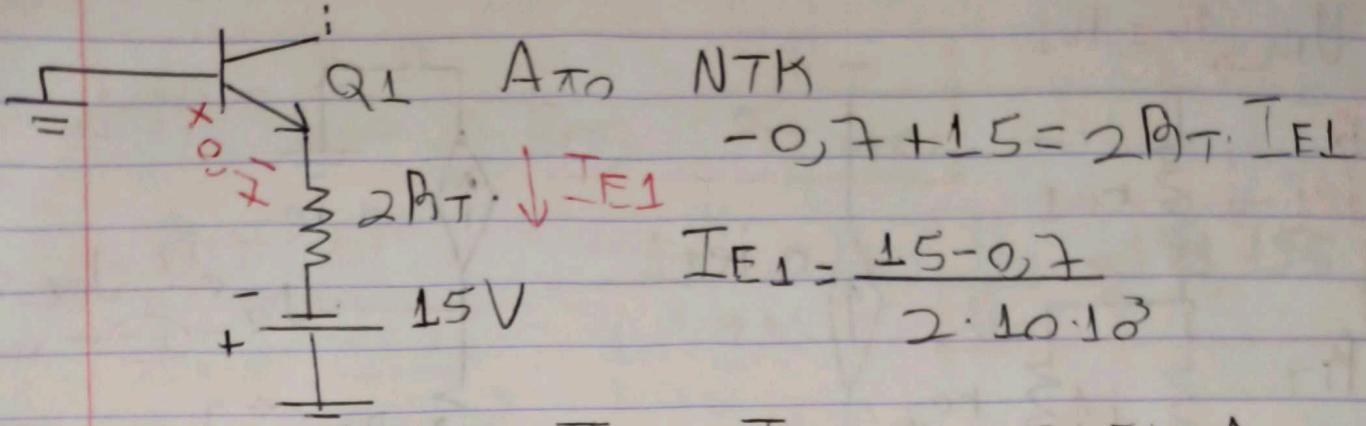

$$I_C = \frac{B}{B+1} I_E \Rightarrow$$


$$I_{C1} = I_{C2} = 0.708 \text{ mA}$$

$$\delta m 1 = \delta m 2 = \frac{I_C}{T_T} = 0.02832 \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{B}{\delta m} = 3.53 \text{ k}\Omega$$



$$r_{e1} = r_{e2} = \frac{B}{B+1} \frac{1}{\delta m} = 34.96 \Omega$$

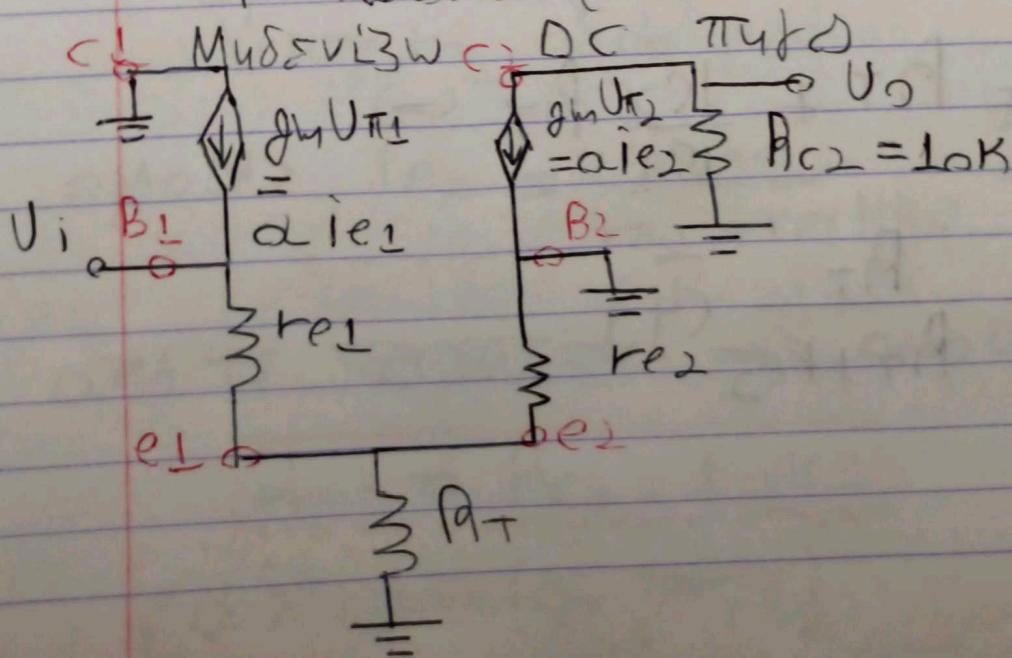a) AC Ανάλυση χωρίς φ. Early  
Τ-Ιασιδικόμα



Aπ λόποικη

$$U_{in} \rightarrow I_{in} = i_{e1}$$

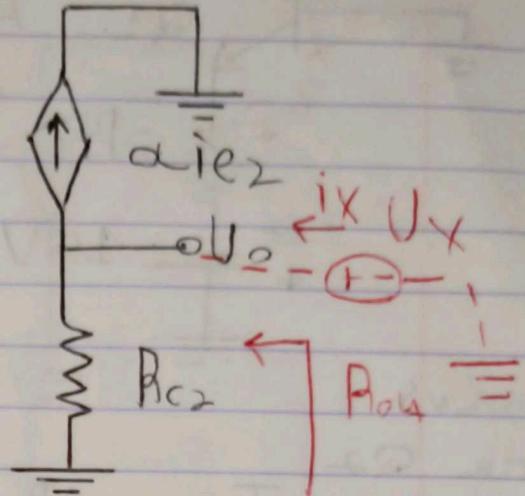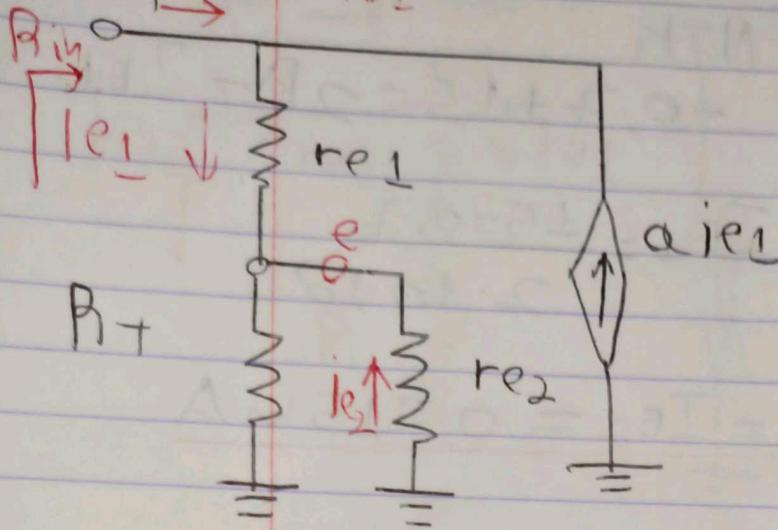

$$\text{Ohm } U_o = -a_{ie2} R_{c2} (1)$$

$$\text{Ohm } U_{in} = r_{e1} i_{e1} + (R_T \parallel r_{e2}) i_{e1} (2)$$

$$\frac{U_o}{U_{in}} = \frac{-a_{ie2}}{r_{e1} + R_T \parallel r_{e2}} \left( \frac{i_{e2}}{i_{e1}} \right) (3)$$

$$\begin{aligned} U_{e2} &= -r_{e2} i_{e2} \\ U_{e2} &= (i_{e1} + i_{e2}) R_T \end{aligned} \Rightarrow$$

$$-r_{e2} i_{e2} = i_{e1} R_T + i_{e2} R_T \Rightarrow$$

$$-r_{e2} \frac{i_{e2}}{i_{e1}} = R_T + \frac{i_{e2} R_T}{i_{e1}} \Rightarrow$$

$$\frac{i_{e2}}{i_{e1}} = -\frac{R_T}{R_T + r_{e2}} (4)$$

A<sub>T0</sub> (3), (4) =

$$\frac{U_o}{U_{ih}} = \frac{\alpha R_{C2}}{r_{e1} + R_T \| r_{e2}} \cdot \frac{R_T}{R_T + r_{e2}}$$

$$\frac{U_o}{U_{ih}} = \frac{\frac{100}{101} \cdot 10^4}{35 + \frac{35 \cdot 10^4}{35 + 10^4}} \cdot \frac{10^4}{10^4 + 35} \Rightarrow \frac{U_o}{U_{ih}} = 141,195$$

Képsos Tálos

A<sub>T0</sub> (2)

$$U_M = I_{e1} (r_{e1} + R_T \| r_{e2}) \\ \text{όπως } I_{e1} = (\beta + 1) I_{b1} = (\beta + 1) I_M \quad | =$$

$$R_{ih} = \frac{U_{ih}}{I_M} = (\beta + 1) (r_{e1} + R_T \| r_{e2})$$

$$R_M = 101 \cdot (35 + \frac{35 \cdot 10^4}{35 + 10^4}) \Rightarrow R_M = 7,057 \Omega$$

•  $R_{out} = \frac{U_X}{I_X}$ , μηδενίζουμε εισοδο  $U_{ih} = 0$   
θετουμε ταυτη στην εξοφλη  $U_X$

A<sub>T0</sub> (2) για  $I_M = 0 \Rightarrow I_{e1} = 0$   
άπα το αριθμό κύκλων  
ηλεκτρικά αδικόποια


$$\text{ομοίως } I_{e2} = \frac{U_h - 0}{r_{e2} + r_{e1} \| R_T} \Rightarrow I_{e2} = 0$$

Οπότε  $\alpha I_{e2} = 0 \Rightarrow$  ανοχηκώς λύνεται

$$R_{out} = R_{C2} = 10 \Omega$$

( $\alpha I_{e1} = \alpha I_{e2} = 0$ )

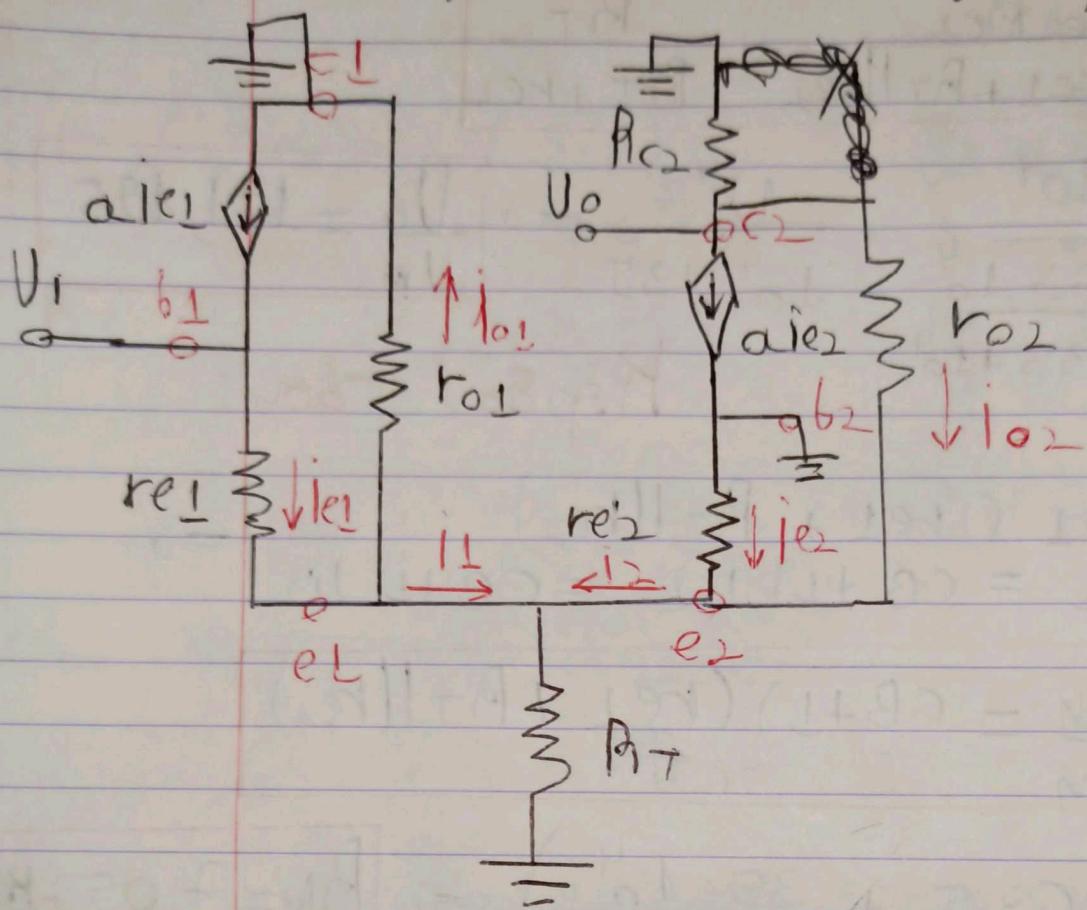B) AC Analysis w/ Early (T model), DC analysis uses Thévenin



$$r_{o1} = r_{o2} = \frac{|V_A|}{I_C} = 70 \text{ k}\Omega$$

$E_{\sigma-T}$   $V_A = 50 \mu\text{e} 100 \text{ V}$  ( $\Delta \text{AV}$  neglect)

$$I_{e2} = \frac{\sigma - U_e}{r_{e2}}, \quad I_{e1} = \frac{U_{1u} - U_e}{r_{e1}}$$

$$I_{o2} = \frac{U_o - U_e}{r_{o2}}, \quad I_{o1} = \frac{U_e - \sigma}{r_{o1}}$$

$$NTK \quad |_{R_{C2}} = I_{O2} + \alpha I_{e2} \Leftrightarrow$$

$$\frac{U_o - U_e}{R_{C2}} = \frac{U_o - U_e}{r_{o2}} - \frac{U_e}{r_{e2}} \Leftrightarrow$$

$$-U_o \left( \frac{1}{R_{C2}} + \frac{1}{r_{o2}} \right) = -U_e \left( \frac{\alpha}{r_{e2}} + \frac{1}{r_{o2}} \right) \Leftrightarrow$$

$$\frac{U_o}{R_{C2} || r_{o2}} = \frac{U_e}{r_{o2} || \frac{r_{e2}}{\alpha}} \Leftrightarrow$$

$$\frac{U_o}{U_e} = \frac{R_{C2} || r_{o2}}{r_{o2} || \frac{r_{e2}}{\alpha}} = \frac{\frac{d}{r_{e2}} + \frac{1}{r_{o2}}}{\frac{1}{R_{C2}} + \frac{1}{r_{o2}}} \quad \boxed{\quad}$$

Για ευκολία στης πράξη θεωρήσουμε  $\frac{U_o}{U_e} = M \Leftrightarrow U_e = \frac{U_o}{M}$

$$NPK \quad |_1 + |_2 = |_{R_T} \Leftrightarrow$$

$$(I_{e1} - I_{o1}) + (I_{e2} + I_{o2}) = |_{R_T} \Leftrightarrow$$

$$\frac{U_M - U_e}{r_{e1}} - \frac{U_e}{r_{o1}} + \frac{U_o - U_e}{r_{o2}} - \frac{U_e}{r_{e2}} = \frac{U_e}{R_T} - \frac{U_o}{R_T}$$

$$\frac{\frac{U_M - 1}{U_e} - 1}{r_{e1}} - \frac{1}{r_{o1}} + \frac{\frac{U_o - 1}{U_e} - 1}{r_{o2}} - \frac{1}{r_{e2}} = \frac{1}{R_T} \quad \frac{U_o - 1}{U_e} = M$$

$$M \frac{\frac{U_M - 1}{U_o} - 1}{r_{e1}} - \frac{1}{r_{o1}} + \frac{M - 1}{r_{o2}} - \frac{1}{r_{e2}} = \frac{1}{R_T} \quad \text{QED}$$

$$\frac{U_{ih}}{U_o} \frac{M}{r_{e1}} = \left( \frac{1}{R_T} + \frac{1}{r_{e2}} + \frac{1-M}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{oL}} + \frac{1}{r_{eL}} \right) \rightarrow$$

$$\frac{U_{ih}}{U_o} = \frac{r_{e1}}{M} \left( \frac{1}{R_T} + \frac{1}{r_{e2}} + \frac{1-M}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{oL}} + \frac{1}{r_{eL}} \right)$$


$$\boxed{\frac{U_o}{U_{ih}} = \frac{M}{r_{e1}} \left( R_T || r_{e2} || \frac{1-M}{r_{o2}} || r_{oL} || r_{e1} \right)}$$

$$M = \frac{U_o}{U_e} = \frac{R_{o2} || r_{o2}}{r_{o2} || \frac{r_{e2}}{2}}$$

KipSos ↑  
Tátonis

$$\Gamma_{L2} \quad V_T \sim 50V \Rightarrow \frac{U_o}{U_{ih}} \sim 130 \frac{V}{V}$$

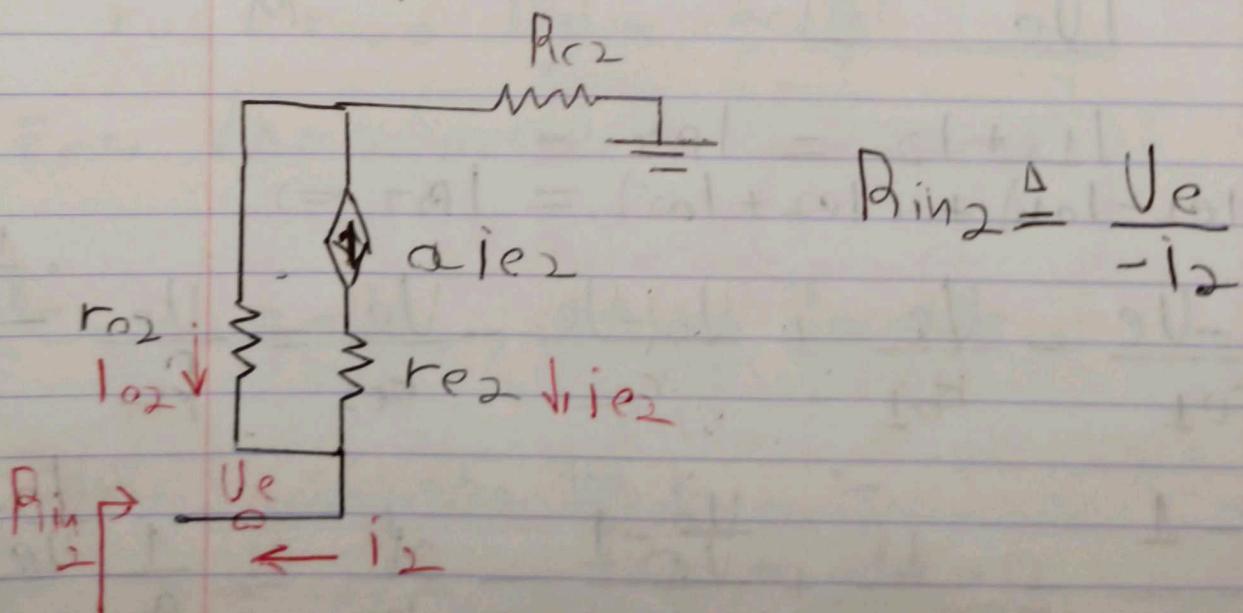• Αρχικά θα βρούμε αυτοτόνη ελαστότητα του  $Q_2$   $\beta_{h2}$



$$\beta_{h2} \triangleq \frac{U_e}{-i_2}$$

$$\beta_{h2} = \frac{i_{e2} r_{e2}}{-i_2} = \frac{i_{e2} r_{e2}}{i_{o2} + i_{e2}} \Rightarrow$$

αυτοτόνη ελαστότητα

$$A_{in2} = - \frac{\frac{-U_e}{r_{e2}} \cdot r_{o2}}{-\frac{U_e}{r_{e2}} + \frac{U_o - U_e}{r_{o2}}} \cdot \frac{\frac{1}{U_e}}{\frac{-1}{r_{e2}} + \frac{1}{U_o/U_e - 1}} = \frac{-1}{\frac{1}{r_{e2}} + \frac{1}{U_o/U_e - 1}}$$

$$M = \frac{U_o}{U_e}$$



$$= \frac{1}{\frac{1}{r_{e2}} + \frac{1-M}{r_{o2}}} \rightarrow$$

$$A_{in2} = \frac{1}{\frac{1}{r_{e2}} + \frac{1-M}{r_{o2}}}$$

$$A_{in2} = \frac{1}{\frac{1}{35} + 1 - \frac{1}{0,004}} \rightarrow A_{in2} = 402$$

70%

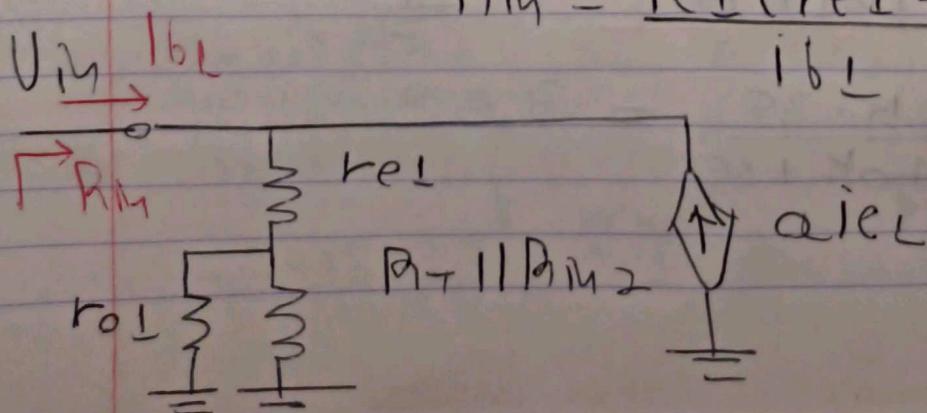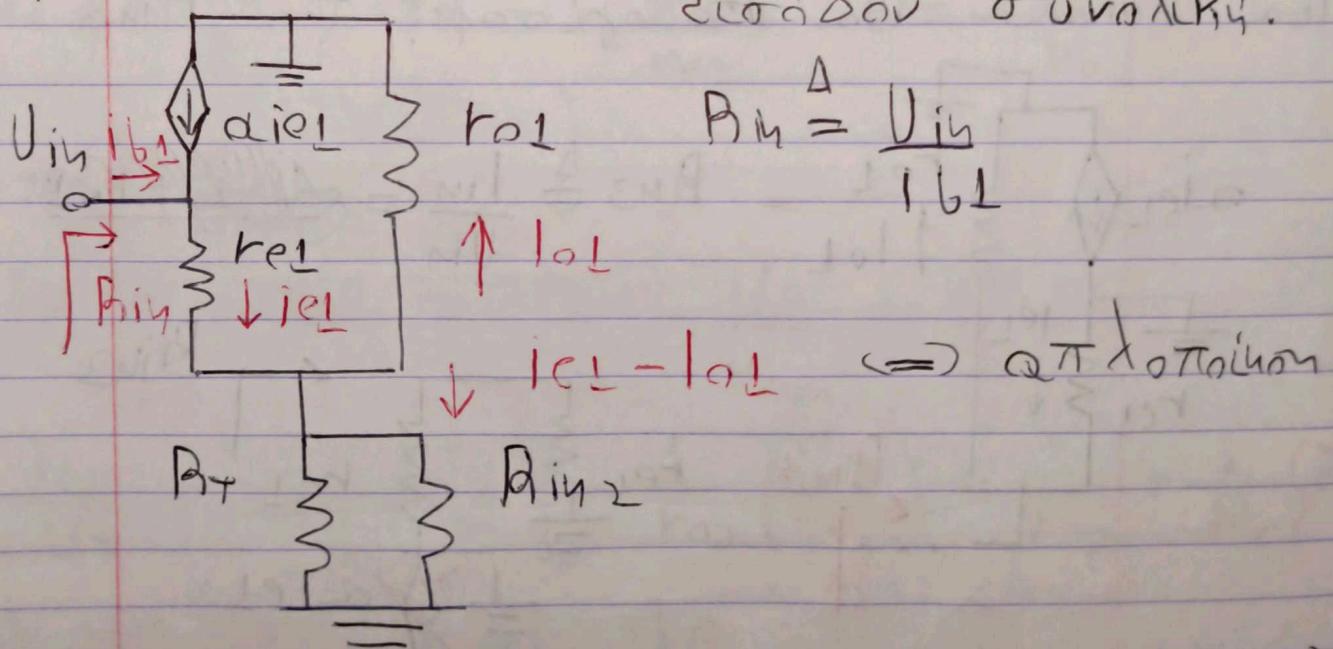Τώρα λοτπόν εξουμε να βρούμε αυτοτάσης ελασίδου συναλλαγής.



$$U_E \frac{i_{C1}}{I_{bL}} = (B+1)$$

$\rightarrow$


$$R_{in} = (B+1) (r_{eL} + r_{oL} || R_T || R_{in2})$$

$$R_{in} = 101 \left( 35 + \frac{1}{\frac{1}{70k} + \frac{1}{10k} + \frac{1}{40}} \right)$$


$$R_{in} = 7,556 \text{ k}\Omega$$

• Ο πολογισμός  $R_{out}$   
 μηδενίζουμε  $U_{in}$   
 το ποθετόμε πήγη Τάσης  $U_X$  στην εξόδο.

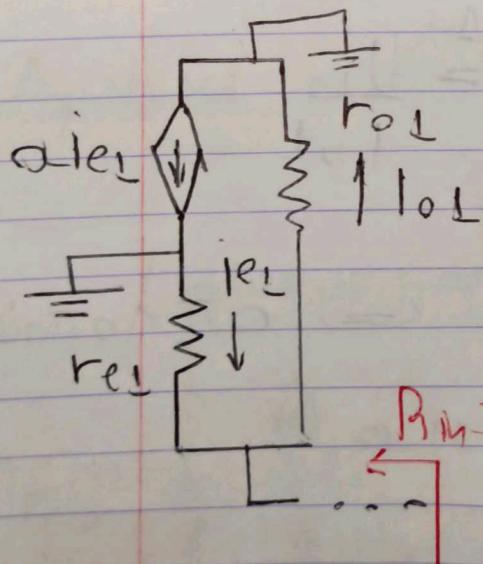Για ευκολία θα υπολογίσουμε την  $R_{in3}$



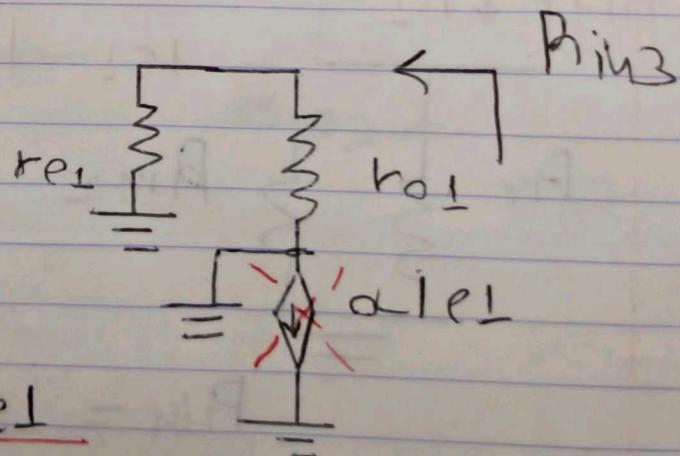
$$R_{in3} \triangleq \frac{1_{in}}{U_{in}} = \frac{1}{a_1 e_1}$$



$$\text{Από } R_{in3} = r_{o1} || r_{e1}$$
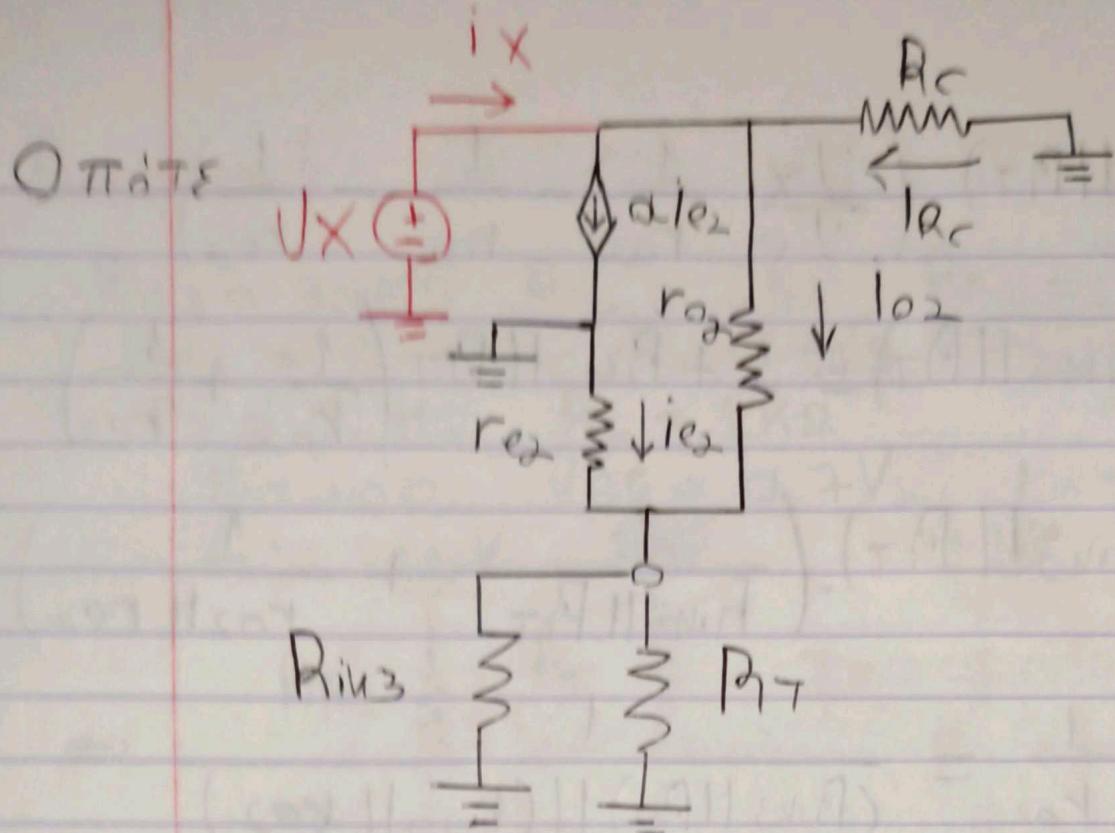
$$R_{in3} = \frac{70k \cdot 35}{70k + 35} = 3,5 \Omega$$



$$I_x = \alpha i_{e2} + I_{o2} - I_{Rc} \quad (1) \quad (\text{NPK})$$

$$I_{Rc} = -\frac{U_x}{R_c}, \quad I_{e2} = -\frac{U_{e2}}{r_{e2}}, \quad I_{o2} = \frac{U_x - U_e}{r_{o2}} \quad (2)$$

(Ohm)

$A_{\pi}(1), (2) \rightarrow$

$$I_x = \alpha \frac{-U_e}{r_{e2}} + \frac{U_x}{r_{o2}} - \frac{U_e}{r_{o2}} + \frac{U_x}{R_c} \Leftrightarrow$$

$$\frac{I_x}{U_x} = \frac{-\alpha}{r_{e2}} \left( \frac{U_e}{U_x} \right) - \frac{1}{r_{o2}} \left( \frac{U_e}{U_x} \right) + \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{R_c} \quad (3)$$

Apkkel va Bpoome  $\frac{U_e}{U_x}$

$$U_e = (R_{M3} || R_T) (I_{e2} + I_{o2})$$

$$= (R_{M3} || R_T) \left( \frac{U_x - U_e}{r_{o2}} - \frac{U_e}{r_{e2}} \right) \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{1} = (\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) \left( \frac{U_X}{U_e} \frac{1}{r_{o2}} - \frac{1}{r_{o2}} - \frac{1}{r_{e2}} \right)$$

$$\frac{U_X}{U_e} \frac{1}{r_{o2}} (\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) = 1 + \text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T \left( \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{e2}} \right)$$

$$= (\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) \left( \frac{1}{\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T} + \frac{1}{r_{o2} \parallel r_{e2}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{U_X}{U_e} \frac{1}{r_{o2}} = \frac{1}{(\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) \parallel (r_{o2} \parallel r_{e2})} \quad \Rightarrow$$

~~Ue~~

$$\boxed{\frac{U_e}{U_X} = \frac{(\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) \parallel (r_{o2} \parallel r_{e2})}{r_{o2}} \quad (4)}$$

Ato (3), (4) ->

~~Ue~~

$$\frac{I_X}{U_X} = \frac{1}{R_{C2}} + \frac{1}{r_{o2}} - \frac{\alpha (\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) \parallel (r_{o2} \parallel r_{e2})}{r_{o2} \cdot r_{e2}}$$

$$- \frac{(\text{R}_{\text{in3}} \parallel \text{R}_T) \parallel (r_{o2} \parallel r_{e2})}{r_{o2}^2}$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{out}}} = \frac{I_X}{U_X}}$$

$\frac{U_e}{U_X} = \dots, \text{Bolom R}_{\text{out}}$   
 $\text{av nov sustar VA.}$


## Άσκηση 6

$$R_{B1} = 30\text{ k}\Omega, R_{B2} = 6\text{ k}\Omega, R_{B3} = 12\text{ k}\Omega$$

$$R_{E1} = 2,3\text{ k}\Omega, R_C = 4\text{ k}\Omega, R_{E2} = 1,8\text{ k}\Omega$$

$$R_S = 1\text{ k}\Omega, R_L = 1\text{ k}\Omega$$
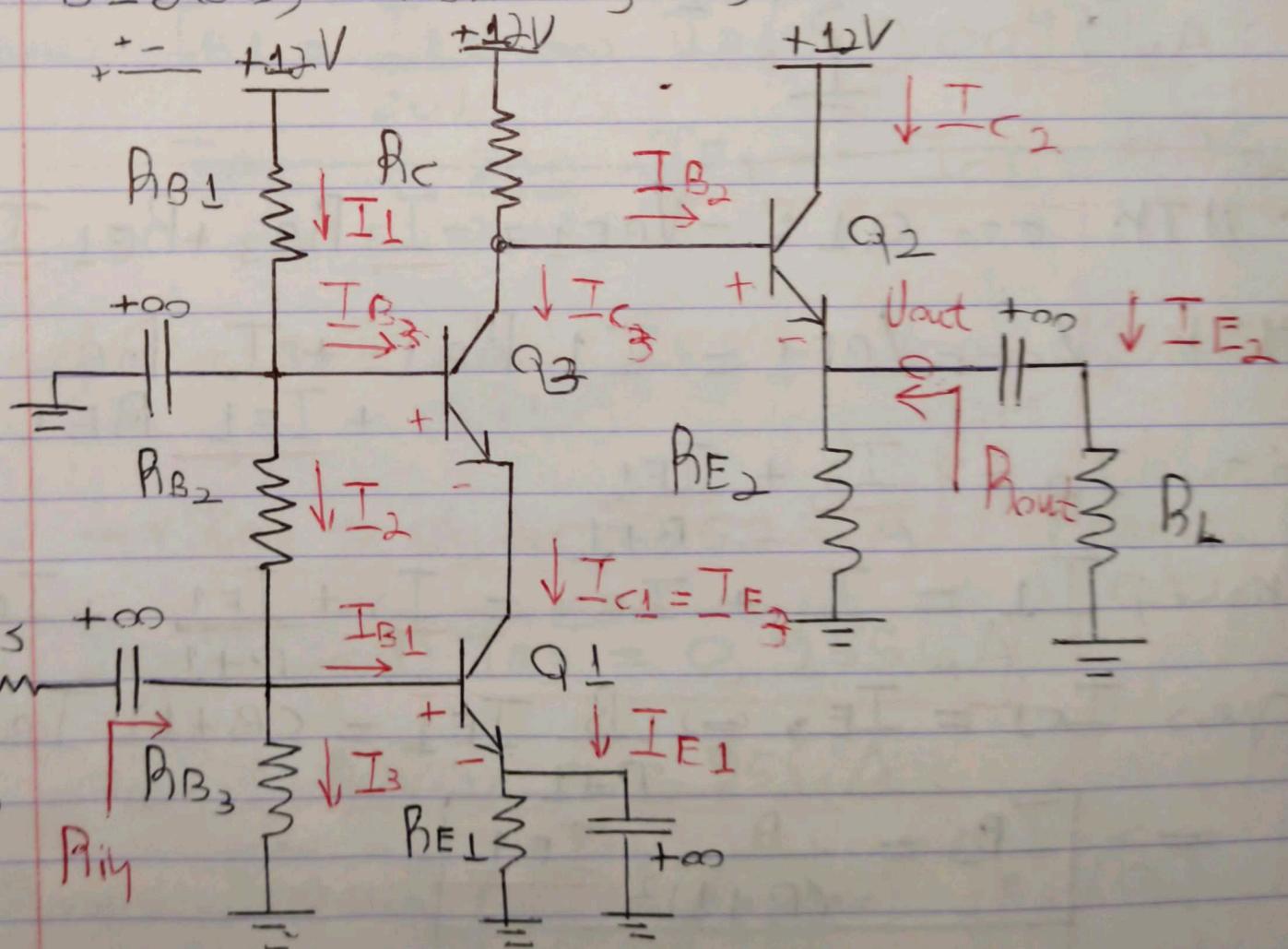
$$B = 200, V_{BE} = 0,7\text{ V}, r_o \rightarrow \infty$$



## DC Ανάλυση

AC πηγές  $\rightarrow$  Μη Σεντζούταλ

πυκνωτές  $\rightarrow$  ανοιχτό κόκκυγμα

$$V_{BEL} = V_{BE2} = V_{BE3} = 0,7\text{ V}$$

$$(R_{B1} + R_{B2}) \parallel R_{B3} \ll R_{BB} \downarrow R_{B2} \bullet R_{B3}$$

- 
- NTK στο QL:  $-V_{BE1} = -I_3 R_{B3} + \beta_{E1} I_{E1}$  (1)
  - NTK  $V_{cc} - V_{BE1} = I_1 R_{B1} + I_2 R_{B2} + \frac{I_{E1}}{\beta_{E1}} R_{E1}$  (2)
  - Τα  $I_2 = I_3 + \frac{I_{E1}}{\beta+1}$
  - KCL  $I_1 = I_2 + I_{B3} = I_3 + \frac{I_{E1}}{\beta+1} + I_{B3}$
  - Όμως  $I_{C1} = I_{E3} \Leftrightarrow \frac{B}{\beta+1} I_{E1} = (\beta+1) I_{B3}$
  - $\Rightarrow I_{B3} = \frac{B}{(\beta+1)^2} I_{E1}$
  - (1)'  $-0,7 = -I_3 \cdot 12k\Omega + 23k\Omega \cdot I_{E1}$
  - (2)'  $12 - 0,7 = \left[ I_3 + \frac{I_{E1}}{\beta+1} + \frac{B}{(\beta+1)^2} I_{E1} \right] \cdot 30k\Omega + \left( \frac{I_{E1}}{\beta+1} + I_3 \right) 6k\Omega + \frac{I_{E1}}{\beta+1} 23k\Omega$

Συστήμα ΜΕ αγνώστων  $I_{E1}, I_3$  ( $\beta=200$ )

Από το σύστημα

$$I_{E1} = 0,96 \text{ mA}$$

Περιπτώση Q1

Kαλ  $I_3 = 0,243 \text{ mA}$

προφανώς  $I_{B1} = \frac{I_{E1}}{201} \Rightarrow I_{BL} = 0,0047 \text{ mA}$

$$I_{CL} = \frac{200}{201} I_{EL} \Rightarrow I_{CL} = 0,95 \text{ mA}$$


Από πάνω  $I_{B3} = \frac{B}{(B+1)^2} I_{E1} = \frac{200}{(201)^2} 0,96 \text{ mA}$

$$\Rightarrow I_{B3} = 0,004752 \text{ mA} \quad \text{Περιπτώση Q3}$$

$$I_{E3} = 201 \cdot I_{B3} = 0,955 \text{ mA}$$

$$I_{C3} = B I_{B3} = 0,95 \text{ mA}$$

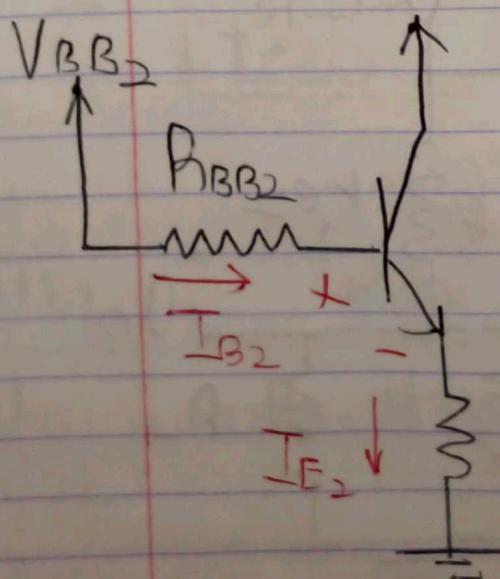Ισχυρό θέρανη τα ρα βρούμε  $I_{E2} (\text{Q}_2)$



$$R_{BB2} = R_C = 4 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB2} = V_{CC} - R_C I_{C3}$$
$$\Rightarrow V_{BB2} = 8,18 \text{ V}$$

ΝΤΚ:

$$V_{BE2} - V_{BB2} = \frac{I_{B2} R_{BB2}}{I_{E2} R_{E2}}$$

$$I_{E2} = \frac{V_{BB2} - V_{BE2}}{R_{E2} + \frac{R_{BB2}}{\beta+1}} \Rightarrow I_{E2} = 4,11 \text{ mA}$$

Χαρακτηριστικά T-mοντέλων

$$r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = \frac{25}{0,96} \approx 26.2$$

$$r_{e2} = \frac{V_T}{I_{E2}} = \frac{25}{4,11} \approx 6.2$$


$$r_{e3} = \frac{V_T}{I_{E3}} = \frac{25}{0,955} \approx 26.2$$

A) Ac Ανάλυση

T-μοντέλο A.Σ

ΠΙΚΡΩΤΕΣ → Βραχυκύκλωμα

DC πηγές → μεδενίζονται

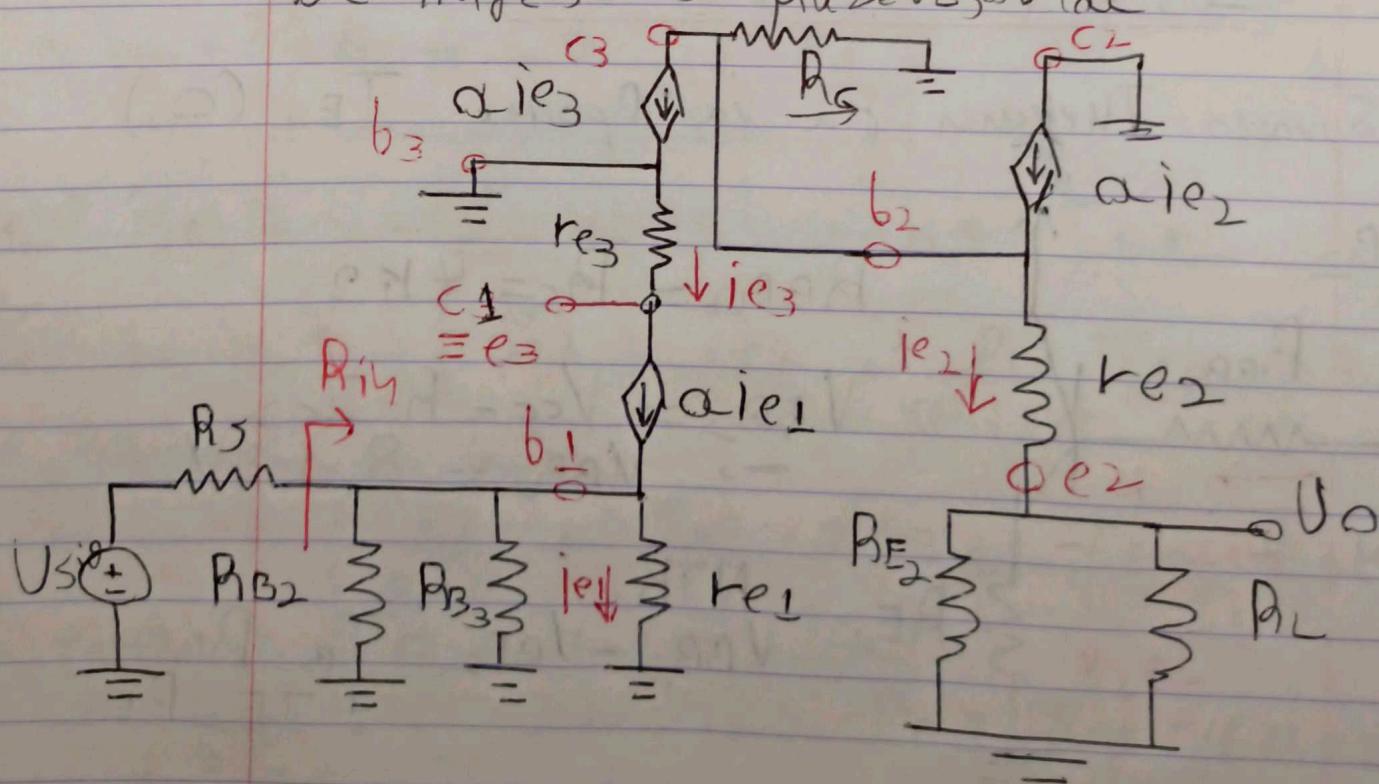

$$U_{bL} = i e_2 (R_E 2 || R_L)$$

$$U_o = i e_2 (R_E 2 || R_L) \quad (1)$$

$$U_{bL} = i e_1 r_{eL} \quad (2)$$

$$\text{NPK} \quad I_{b2} = -\alpha i e_3 - I_{A_c} = -\alpha i e_3 - \frac{U_{b2}}{R_c}$$

$$\Rightarrow U_{b2} = i e_2 (r_{e2} + R_E 2 || R_L)$$

$$\text{OPT} \quad I_{b2} = -\alpha i e_3 - \frac{i e_2}{R_c} (r_{e2} + R_E 2 || R_L) \quad | \rightarrow$$

akkor,  $i e_3 = \alpha i e_1$ ,  $I_{b2} = \frac{i e_2}{B+1}$

$$\frac{i e_2}{B+1} + \frac{i e_2 (r_{e2} + R_E 2 || R_L)}{R_c} = -\alpha^2 i e_3 \quad \leftarrow$$

$$i e_2 \left( \frac{1}{B+1} + \frac{r_{e2} + R_E 2 || R_L}{R_c} \right) = -\alpha^2 i e_3$$

$$\Rightarrow \frac{i e_2}{i e_1} = \frac{-\alpha^2 R_c (B+1)}{R_c + (B+1) (r_{e2} + R_E 2 || R_L)} \quad (3)$$

$$\frac{U_o}{U_{bL}} = \frac{R_E 2 || R_L}{r_{eL}} \quad \frac{i e_2}{i e_1} \Rightarrow$$

$$\frac{U_o}{U_{bL}} = \frac{R_E 2 || R_L}{r_{eL}} \quad \frac{-\alpha^2 R_c (B+1)}{R_c + (B+1) (r_{e2} + R_E 2 || R_L)} \quad (4)$$

(5)


$$\text{Aπο Scaleon Tāous} \quad \frac{U_{\text{sig}}}{U_{b_L}} = \frac{R_S + R_{B1} || R_{B3} || r_{eL}}{R_{B1} || R_{B3} || r_{eL}}$$

Aπο (4), (5)  $\Rightarrow$ 

$$\frac{U_o}{U_{\text{sig}}} = \frac{U_o}{U_{b_L}} \frac{U_{b_L}}{U_{\text{sig}}} = \\ = - \frac{R_E || R_L}{r_{eL}} \frac{-\alpha^2 R_C (C_B + L)}{R_C + (C_B + L)(r_{o2} + R_E || R_L)} \cdot \frac{R_{B1} || R_{B2} || r_{eL}}{R_S + R_{B1} || R_{B2} || r_{eL}}$$

Képsos Tāous

$$\boxed{\frac{U_o}{U_{\text{sig}}} \approx -10^4 V}$$

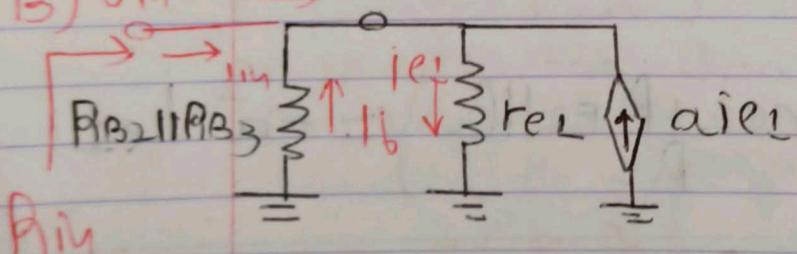B)  $U_{in}$   $\xrightarrow{i_b}$   $V_{in}$ 

$$R_{in} = \cancel{\frac{U_{in}}{I_m}} = \frac{U_b}{I_b - i_{e1}}$$

$$\cancel{\frac{I_m}{U_{in}}} = \cancel{\frac{1}{(R_B2 || R_B3)}} \frac{1}{I_b} + \frac{i_{e1}}{I_b}$$

$$I_m = + | R_{B2} || R_{B3} | + | I_b | -$$

$$| \cancel{U_{in}} = U_{in} = (R_{B2} || R_{B3}) \cdot | R_{B2} || R_{B3} | = r_{eL} i_{e1} | \Rightarrow \\ = r_{eL} (C_B + L) i_{b_0}$$

$$\frac{1}{R_{IH}} = \frac{1}{U_{IH}} = \frac{I_{AB_2} || R_{B_3}}{I_{AB_2} || R_{B_3} \cdot R_{B_2} || R_{B_3}} + \frac{1}{(B+L) r_{eL} I_{bL}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{R_{IH}} = \frac{1}{R_{B_2} || R_{B_3}} + \frac{1}{(B+L) r_{eL}}$$

$$\rightarrow R_{IH} = (R_{B_2} || R_{B_3}) || (B+L) r_{eL}$$


$$R_{IH} \approx 9,9 \text{ k}\Omega$$

Γ) Eίρηση Rout

Με Σεντιζού  $U_{sig} = 0$

Το πιο στοιχειώδες πήγαν τάσης  $U_X$  στην είδος

ανά  $U_X$  το κυκλώμα

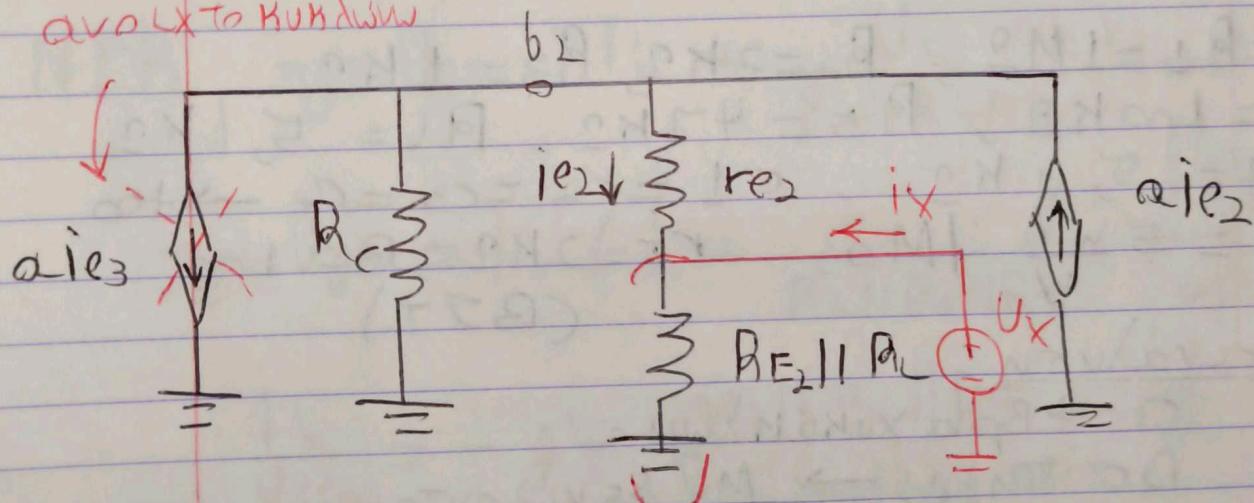

$$\frac{U_X}{i_X} = -r_{e2} |_{i_X} + R_C |_{i_X}$$

$$U_X = -i_{e2} r_{e2} - i_{b2} R_C \rightarrow i_X = -i_{e2}$$

$$U_{sig} = 0 \rightarrow U_{b1} = 0 \rightarrow i_{e1} = 0$$

$$\rightarrow \text{όμως } i_{e3} = a_{e1} i_{e1} = 0$$

Aπο  $a_{e3} = 0$  (ανά  $U_X$  το κύκλωμα)

$$I_{RC} = -i_{b2}$$

$$\frac{U_X}{I_X} = -\frac{i_{e2} r_{e2}}{I_{e2}} - \cancel{\frac{i_{e2}}{B+1}} \frac{R_C}{-i_{e2}}$$

$$\frac{U_X}{I_X} = r_{e2} + \frac{R_C}{B+1}$$

$$R_{out} = (R_{e2} || R_L) || \left( r_{e2} + \frac{R_C}{B+1} \right)$$

$$R_{out} \approx 25 \text{ k}\Omega$$

## Aσκήση 7

$$R_o = R_L = 1 \text{ M}\Omega, R_2 = 3 \text{ k}\Omega, R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 100 \text{ k}\Omega, R_5 = 47 \text{ k}\Omega, R_6 = 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$R_7 = 5,6 \text{ k}\Omega, C_1 = C_2 = C_3 = C_4 \rightarrow \infty$$


$$g_m = 5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, I_{MOS} \quad r_\pi = 2 \text{ k}\Omega, B = 100$$

(BJT)

## AC analysis


c → β π α ρ α κ υ κ λ ω μ α

DC π γ η ε → Μ γ δ ε ν λ ζ ο ν τ α λ

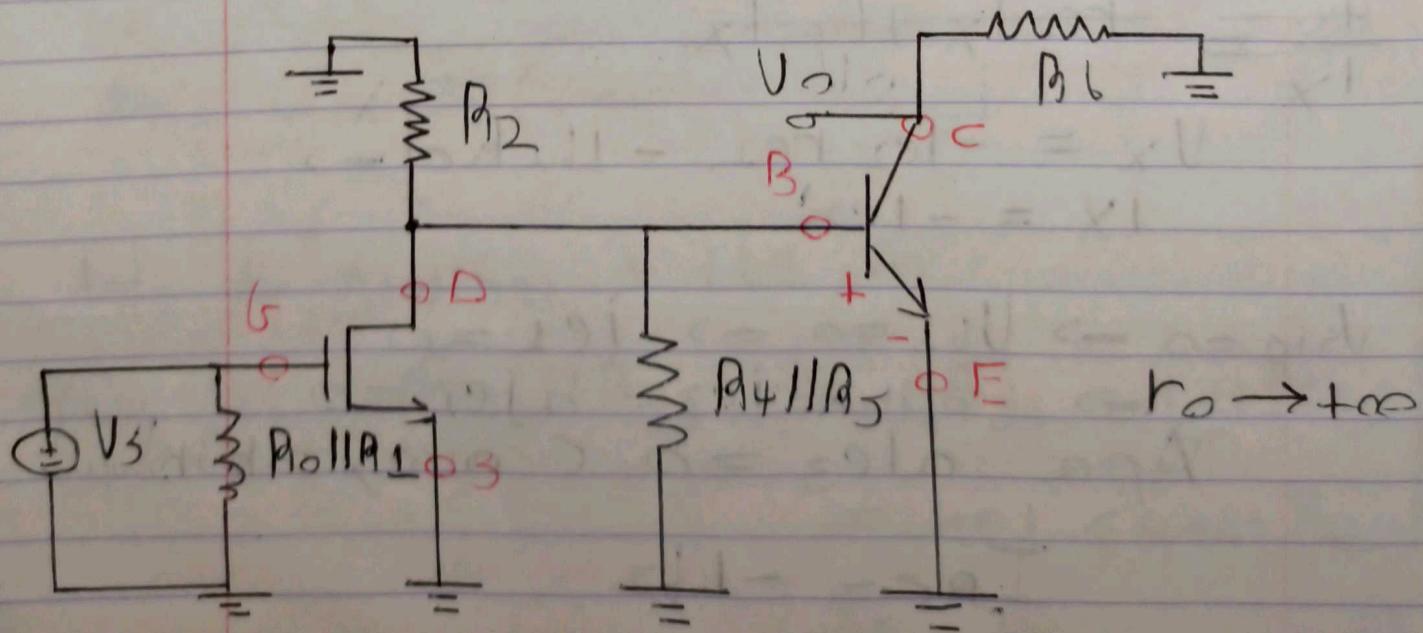

Αντικαθολύτες με τα λογισματικά  $\pi$ -μοντέλα

$$! R_C = R_B !$$

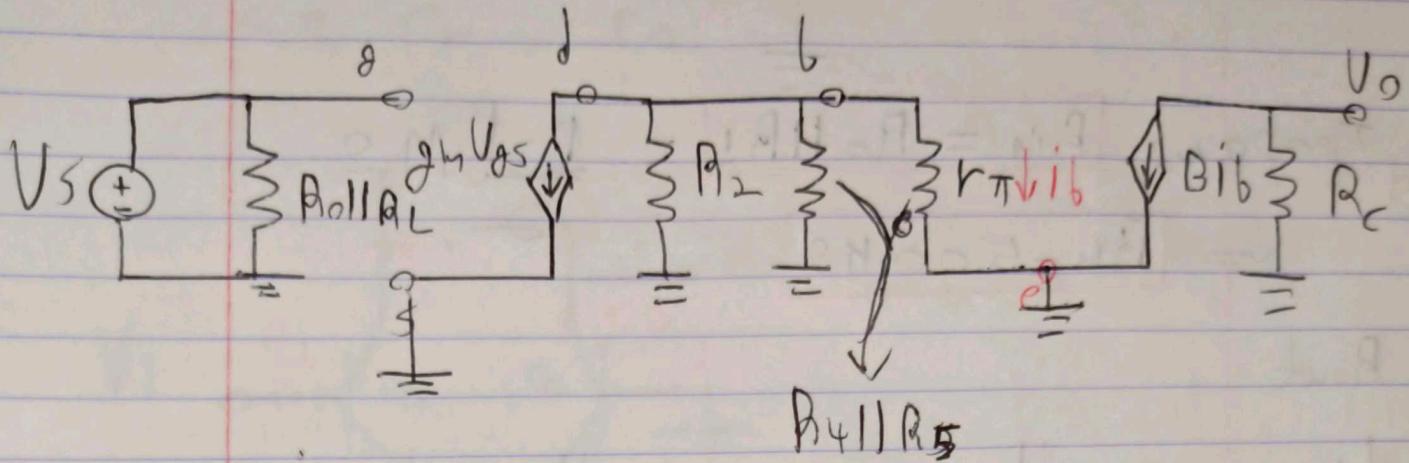

$$U_O = - \beta I_B R_C \quad (1)$$

$$U_B = r_\pi I_B$$

$$\text{NPK} \quad -g_m U_{DS} = I_B + \frac{U_B}{R_2 || R_4 || R_5} \quad (=)$$

$$-g_m U_{DS} = I_B \left( 1 + \frac{r_\pi}{R_2 || R_4 || R_5} \right) \quad (=) \quad \text{αφού } U_S = 0$$

$$\frac{I_B}{U_{sig}} = -g_m \frac{R_2 || R_4 || R_5}{R_2 || R_4 || R_5 + r_\pi} \quad (2)$$

$A_{\pi}$  (1), (2)


$$\frac{U_O}{U_{sig}} = \frac{U_O}{U_B} \frac{I_B}{U_{sig}} = (-\beta R_C) (-g_m) \frac{R_2 || R_4 || R_5}{R_2 || R_4 || R_5 + r_\pi}$$

$$\boxed{\frac{U_O}{U_{sig}} \approx 1618,56}$$

Kερδος ταχυ

2Kc

•  $R_{in}$

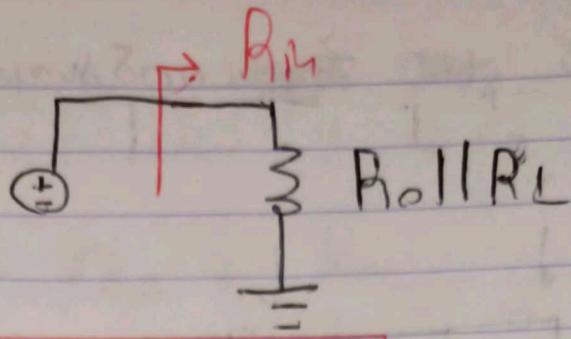

προφάνως  $R_{in} = R_o \parallel R_L = \frac{1 \cdot 1}{2} M \Omega$


$\Leftrightarrow R_{in} = 500 \text{ k}\Omega$

•  $R_{out}$

$U_{sig} = 0 \Rightarrow U_{gs} = 0 \Rightarrow g_m U_{gs} = 0$   
αν ο ρεύμα  $I_b = 0$  αν  $U_{gs} = 0$


$0 \pi \text{τε} \quad I_b = 0 \rightarrow B I_b \quad \alpha \text{νο λειτουργία}$

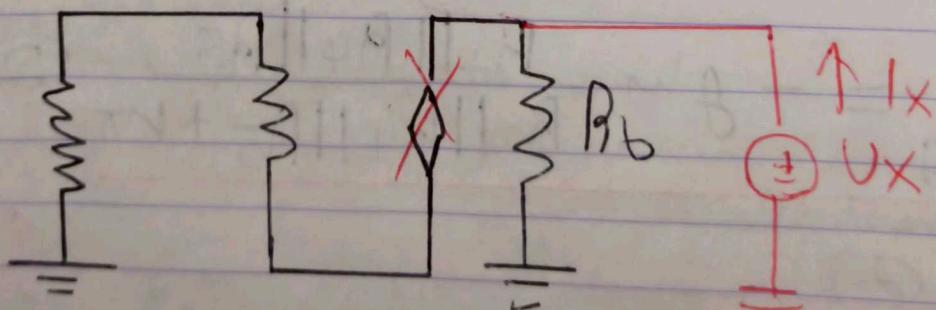0 πτε  $R_{out} = R_b = 5.6 \text{ k}\Omega$





## Aσκηση 8

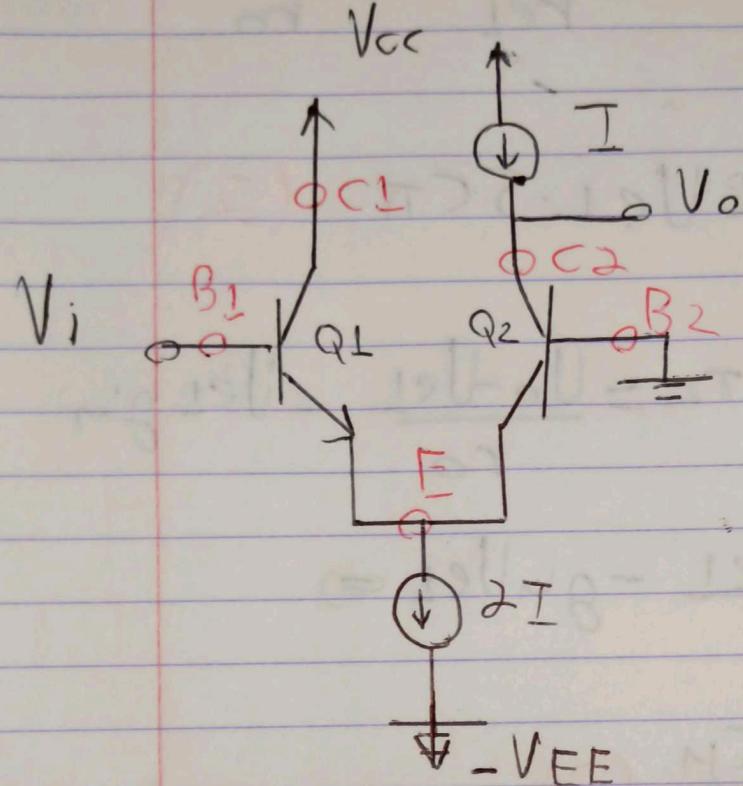A)  $r_{e1} = r_{e2} = r_e, B, r_\pi, C_\pi, C_\mu, r_o$



AC analysis

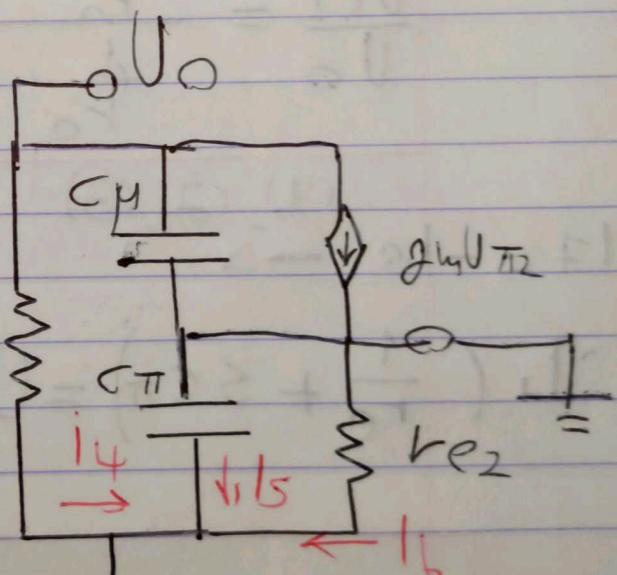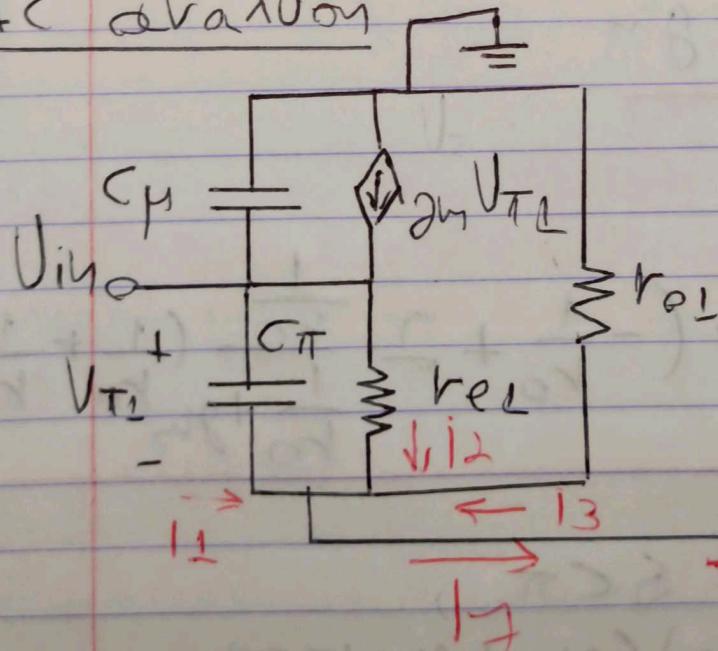

$$NPK \quad I_7 = I_1 + I_2 + I_3 \\ = (U_i - U_{e1}) \operatorname{sc} \pi + (U_i - U_{c1}) \frac{1}{r_e} - U_{e1} \frac{1}{r_o}$$

$$\Rightarrow I_7 = (U_i - U_{c1}) \operatorname{sc} \pi + \frac{(U_i - U_{e1})}{r_{e1}} - \frac{U_{e1}}{r_o} \quad (1)$$

$$NPK \quad I_8 = I_4 + I_5 + I_6 \\ = \frac{(U_o - U_{e1})}{r_o} - \frac{U_{e1}}{r_{e1}} - U_{e1} \cdot \operatorname{sc} \pi \quad (2)$$

$$NPK \quad I_{cp} = I_4 + g_m V_{T2} = \frac{U_o - U_{e1}}{r_o} - U_{e1} g_m$$

$$\Rightarrow (U_o - U_o) \operatorname{sc} \pi = \frac{U_o - U_{e1}}{r_o} - g_m U_{e1} \Rightarrow$$

$$\frac{U_{e1}}{U_o} = \frac{\frac{1}{r_o} + \operatorname{sc} \pi}{\frac{1}{r_o} + g_m} \quad (3)$$

$$I_7 = -I_8 \xrightarrow{(1), (2), (3)}$$

$$U_i \left( \frac{1}{r_e} + \operatorname{sc} \pi \right) = U_o \left( -\frac{1}{r_o} + 2 \frac{\frac{1}{r_o}}{\frac{1}{r_o} + g_m} \left( \frac{1}{r_o} + \frac{1}{r_e} + \operatorname{sc} \pi \right) \right)$$

$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = \frac{j_{re} + \operatorname{sc} \pi}{2 \frac{(j_{ro} + \operatorname{sc} \pi)(j_{ro} + j_{re} + \operatorname{sc} \pi)}{j_{ro} + j_m} - j_{ro}}$$

(δευτέρας δοκ ΤΔΒ) & προσμολύσεις